

KISA DEVRE AKIMLARI HESAPLARI

Elektrik Sistemleri veya malzemeleri sadece gerilim düşimi ve akım taşıma kapasiteleri yönünden değil aynı zamanda kısa devre akımları yönünden de incelenmelidir. Bir sisteme kısa devre meydana geldiğri zaman asırı akımlar sisteme veya donanıma zarar verebilir gibi şahıslar için de can güvenliği konusundan tehlikeli olabilirler. Bunun için kısa devre akımları hesaplanmalı, gerekli seviye ve koruma tedbirleri alınmalıdır.

Kısa devre akımı:

Kısa devrenin olduğu noktada kısa devre, devrenin ettiğii sürece akan akım

Simetrik kısa devre akımı:

Kısa devre akımının gürültü-frekans bazındaki bileşeni

Başlangıç kısa devre Akımı:

Kısa devrenin meydana geldiği ilk andaki kısa devre akımının ortalama hakekî değeri

Maksimum Asimetrik kısa devre Akımı:

Kısa devrenin meydana gelmesini unutarak kısa devre akımının en büyük tepe değeri dir.

Simetrik Devre Akımı:

Kısa devre akımlarının arama şartlarında, kontakların ilk birbirinden ayrıldığı anda kontaklardan akacak simetrik kısa devre akımının ortalaması hava hok değeridir.

Kopma Akımı:

Simetrik arama akımının tahriben 2,5 katıdır.

Nominal İşletme Gerilimi:

Elektrikli Cihaz ve teçhizatın imal edildikleri galisim gerilimi

Sistem Nominal Gerilimi:

Bir sistemin tasarılandığı iletkenler arası gerilim.

Genelde sistem nominal gerilimi işletme gerilimine eşit olup, bu sistemi besleyen trafo veya jeneratör nominal ağırlık gerilimleri, sistem nominal geriliminin 1,05 katı sayılır. Trafo ve jeneratörün yüksüz durumda bostaklı ağırlık gerilimleridir.

Jeneratöre Yakın Kısa Devre

Kısa devrenin okuluğu yerdelen anıvia fazlı kısa devre akımının, jeneratör nominal akımının 2 katını aşması, durumudur.

(2)

26 yıllık deneyim - 67,400 lisanslı satış - 17 ülkede 26 satış noktası
Yaklaşık 370 çalışan - Mart 1997'den beri Euronext'te işlem görme

(2)

Jeneratöre uzak kısa devre

Kısa devrenin olduğu yerdeki ani kısa devre akımının jeneratör nominal akımının 2 katından kucaklı olması durumudur.

I_k'' Başlangıç kısa devre akımının ilk andaki değeri

I_k Devamlı kısa devre akımı

Kısa devre maddetince devam eden sabit bir değer

I_a Simetrik acma akımı

I_S Maksimum kısa devre akımı (Derbe akımı)

I_n Nominal akım

U_n Fazörası nominal gerilim

U_n Fazlar arası işletme gerilimi

U'' Kısa devre başlangıç faz arası gerilim

Ani kısa devre gücü $S_k'' = \sqrt{3} I_k'' \times U_n$

Kısa devre acma gücü $S_a = \sqrt{3} \cdot I_a \cdot U_n$

C Maksimum ve minimum kısa devre akımlarını bulmak için VDE 0102 ye göre bir faktör olup

$C = 1,1$ Maksimum kısa devre akımı:

$C = 0,95$ minimum kısa devre akımını bulmak için kullanılacaktır.

(3)

26 yıllık deneyim - 67,400 lisanslı satış - 17 ülkede 26 satış noktası
Yaklaşık 370 çalışan - Mart 1997'den beri Euronext'te işlem görme

(3)

$$C.U_h = U'$$

$$C.U_h = U_g + \sqrt{3} I_g \cdot X_d'' \sin \phi$$

Asırı ikorde ϕ orta

Düşük ikorde ϕ eksi işaretlidir.

U_g jeneratörün fazlar arası gerilimi

ϕ U_g ile I_g arasındaki açı

I_g jeneratör yih akımı

Genelde $C.U_h$ yerine 1,1 U_h kullanılır.

Minimum lisa devre akımı için ise $C.U_h$ yerine 0,95 U_h alınır.


Aşağıda gerilimli sebekede $1,1 U_h = 0,4 kV$, max

$0,95 U_h = 0,38 kV$, min


lisa devre akımı hesap edilecektir.

Kısa devre Tipleri


hisadevresi tip tari

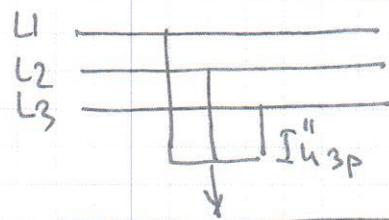

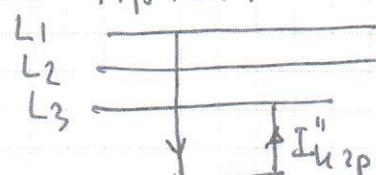
üç fazlı topraklı
veya topraksız
hisadevresi




faz-faz hisa devresi.

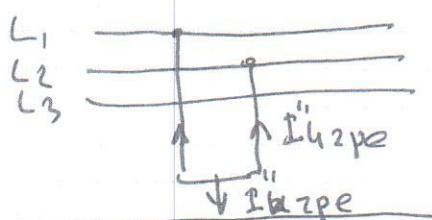

faz-faz topraklı kısa
devresi

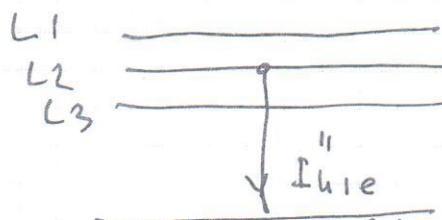

faz-faz hisa devresi

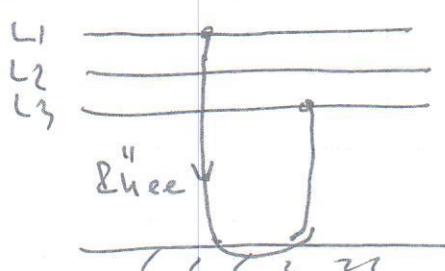

1 faz-topraklı kısa
devresi



1 faz-toprak

2 faz-toprak



faz-faz toprak

hisadevresi
durumunda,
hisadevresi
akımları
3 faz hisadevresi
akımlarını
azabılır.

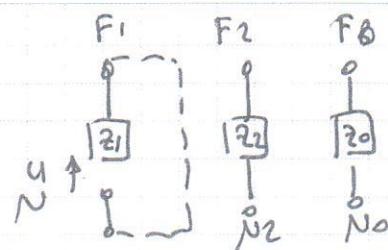
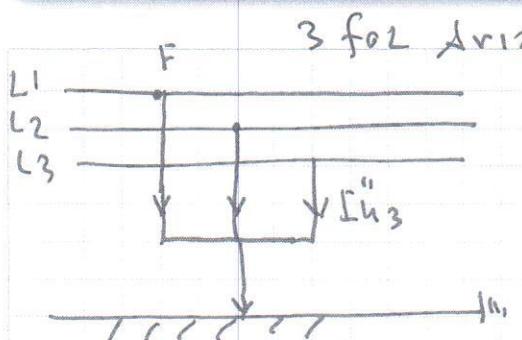
Elektrik Tesisatları genelde 3 faz hisa devre akımları
göre boyutlandırılır. Eğer hisa devre nöktelerindeki
faz-toprak hisa devre akımları, 3 faz hisa devre akımlarından
küçük ise topraklama önləməri alınmalıdır.





2 fazlı Arıza

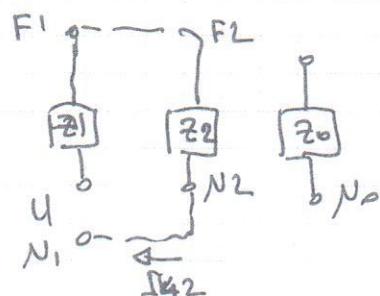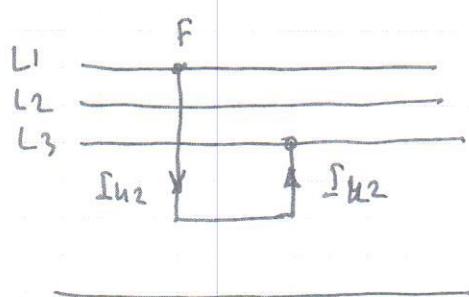

2 faz - Toprah

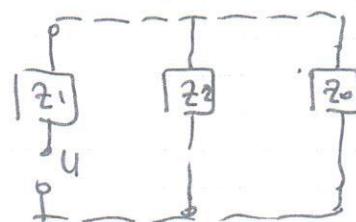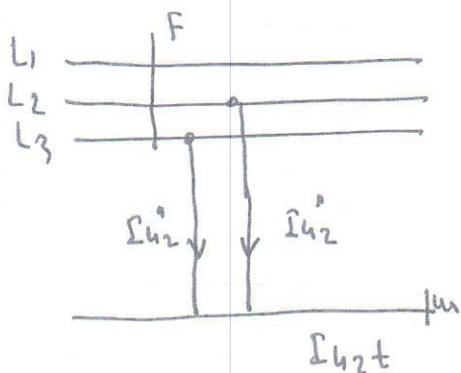

Faz - Toprah

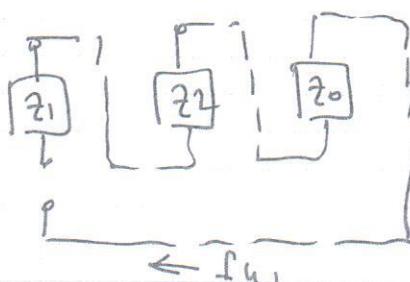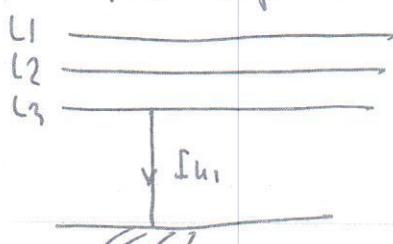

26 yıllık deneyim - 67,400 lisanslı satış - 17 ülkede 26 satış noktası
Yaklaşık 370 çalışan - Mart 1997'den beri Euronext'te işlem görme

Kısa devre akımı hesabı için formüller

1- 3 faz-topraklı veya
topraksız kısa devre

$$I_{k3p}'' = \frac{c \cdot U_n}{\sqrt{3} |Z_1|} \quad \begin{array}{l} \text{zayıfsızdır} \\ \text{bileşen} \\ \text{devreye} \\ \text{girmey} \end{array}$$

2- 1 faz-faz kısa devresi
fazlardan gecen akımlar eşit
ve ters yönlerdir

$$I_{k2p}'' = \frac{c \cdot U_n}{|Z_1 + Z_2|} \quad \begin{array}{l} \text{sıfır bileşen} \\ \text{devreye} \\ \text{girmey} \end{array}$$

3- 2 faz-toprak kısa devresi
topraktan geçen 1. U akımı

$$I_{k2t}'' = \frac{\sqrt{3} \cdot U}{Z_1 Z_2 + Z_0 (Z_1 + Z_2)} \cdot Z_2$$

$$I_{k2pe}'' = \frac{\sqrt{3} \cdot c \cdot U_n}{|Z_1 + Z_2 + Z_0 \frac{Z_1}{Z_2}|}$$

4- 1 faz-toprak kısa devresi:

$$I_{k1pe}'' = \frac{\sqrt{3} \cdot c \cdot U_n}{|Z_1 + Z_2 + Z_0|}$$

Üç faz kısa devre gücü $S_k'' = \sqrt{3} \cdot U_n \cdot I_{k3p}''$

Kısa devre hesabı için verilen formüller en kolay
sehilde simetrik bilesenler metodu ile yapılabilir.

Z_1 Empedansın pozitif bileseni - doğru bilesen

Z_2 Empedansın negatif bileseni - ters bilesen

Z_0 Empedansın sıfır bileseni

$(Z_1 + Z_2)$ Seri bağlı empedansların mutlak
değerini ifade eder.

$$Z = R + jX = |Z|$$

Eğer sistemin nötr noktası bir reaktörden ibaret ise
toprak empedansına 3 katı eklenir. $Z_{0s} = Z_0 + 3Z_r$

26 yıllık deneyim - 67,400 lisanslı satış - 17 ülkede 26 satış noktası
Yaklaşık 370 çalışan - Mart 1997'den beri Euronext'te işlem görme

7

71 Pozitif - Doğru bilesen

Sistemde meydana gelen dengeli arızalarda (3 faz veya 3 faz-toprah) elementlerin gösterdiği empedans değeri, Elemanın fiziksel yapısına bağlı sabit


72 Negatif - Ters bilesen

Sistemde meydana gelen dengesiz arızalarda (2 fazlı) elementlerin gösterdiği empedans değeri Elemanın fiziksel yapısına göre sabittir.


70 Sıfır bilesen

Sistemde meydana gelen dengesiz toprak temaslı arızalarda (1 faz-toprah, 2 faz-toprah) elementlerin gösterdiği empedans değeri dir. Bu değerler sabit olmuyor, elementlerin fiziksel yapılarına ve sistemin topraklı olup olmadığına göre değişik değerlerde devreye girerler

Degru - Pozitif
Bileşen

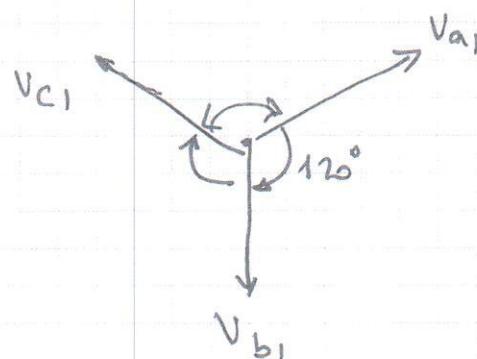


Ters bilesen
Negatif

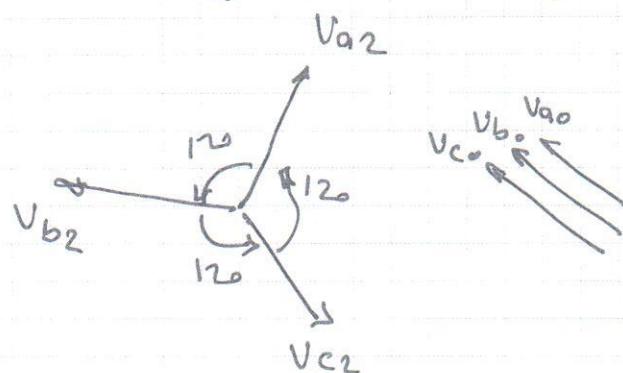

Sıfır bilesen

Saat Yönünde

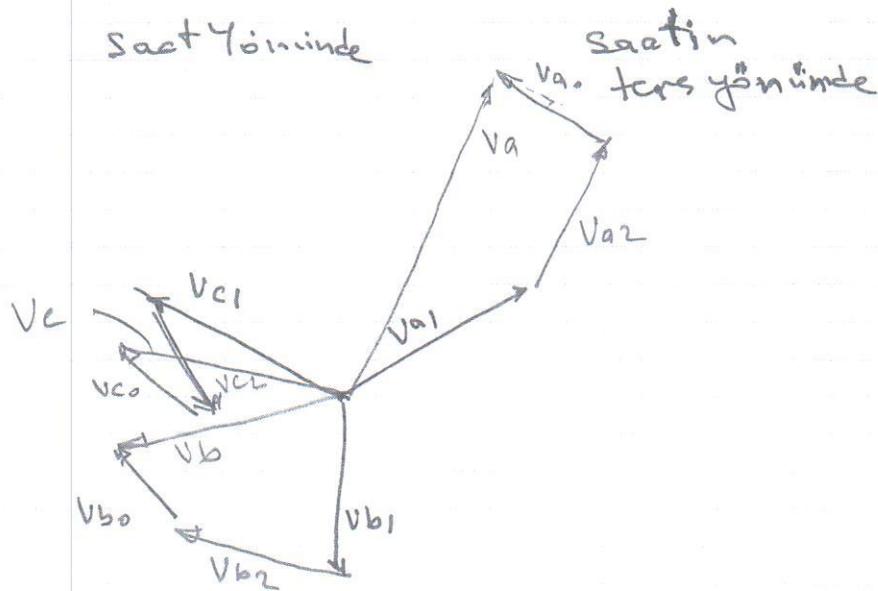

Satin
Satin
ters yönünde



3 fazlı Degrəsiz vektor diaqramı

$$I_R = I_{R1} + I_{R2} + I_0$$

$$I_S = \alpha^2 I_{R1} + \alpha I_{R2} + I_0$$

$$I_T = \alpha I_{R1} + \alpha^2 I_{R2} + I_0$$

$$I_{R1} = \frac{1}{3} (I_R + \alpha I_S + \alpha^2 I_T)$$

$$I_{R2} = \frac{1}{3} (I_R + \alpha^2 I_S + \alpha I_T)$$

$$I_0 = \frac{1}{3} (I_R + I_S + I_T)$$

$$\alpha = \frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\alpha^2 = \frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\alpha^3 = 1 \quad \alpha^4 = \alpha$$

(9)

26 yıllık deneyim - 67,400 lisanslı satış - 17 ülkede 26 satış noktası
Yaklaşık 370 çalışan - Mart 1997'den beri Euronext'te işlem görme

Simetrik 220/380 V ile beslenen sisteme

$$R = 2,2 \text{ kw}$$

$$S = 4,4 \text{ kw}$$

$$T = 5,5 \text{ kw} \quad \text{yük vardır}$$

$$I_R = \frac{2200}{220} = 10 \text{ A}$$

$$I_S = \frac{4400}{220} = 20 \text{ A}$$

$$I_T = \frac{5500}{220} = 25 \text{ A}$$

26 yıllık deneyim - 67,400 lisanslı satış - 17 ülkede 26 satış noktası
Yaklaşık 370 çalışan - Mart 1997'den beri Euronext'te işlem görme

Özel Durumlarde Arıza Altımlarının
birbirleriyle olan genel bağıntıları

Arıza okunurken hedefinde genel olarak
yılık okunur işinle edilebilir

Sebekelerde $z_1 = z_2$

$$z_0/z_1 = k$$

$$I_{42}'' = \frac{\sqrt{3}}{2} I_{43}'' \quad \text{z f\"ur ariza ahm,}$$

$$\text{I}_{h_2E}'' = \frac{3}{1+2h} \text{I}_{h_3}'' \quad \text{2 for topach orizasimode}$$

$$I_{k_1} = \frac{3}{3+k} I_{h_3}'' \quad \text{for top node or 12 as 1nd}$$

$f_{\text{r}} = 1$ için bitin arızaları birbirine eşit

h>1 iain for-toprak arızalarını 2 for+toprak
arızasında topraktan geçen arızaların
daha büyüklerdir.

$h < 1$ için 2. for. topnak arızasında topnaktan geçen akımın değeri en büyüktür.

10

Sistem yüksek gerilimli bir sistem ise omik direnceler hizalı olabileceğinden bu omik direnceler ihmal edilip, reaktansları dikkate alınarak kısa devre hesapları yapılabilir.

Aşağı gerilim sistemlerinde omik direnceler büyük olacağından omik direnceleri de dikkate alınarak kısa devre hesapları yapmak gereklidir.

Bir sistemindeki eterna akımı,

$$I_a = \mu \cdot I_h''$$

μ VDE 102 ye göre acımadaki geçişme zamanına bağlı olarak ilgili epriden alınabilir.

Kısa devre jeneratörden uzak ise $\mu = 1$ alınabilir.


O zaman $S_{ka}'' = \sqrt{3} \cdot I_a \cdot U_n$ ile hesaplanır.

Maksimum asimetrik kısa devre akımı (Darbe akımı)


$$I_s = \sqrt{3} \cdot \alpha \cdot I_h''$$

α değeri R/X oranına bağlı olarak VDE 102 de verilen grafikten seçilir.

(11)

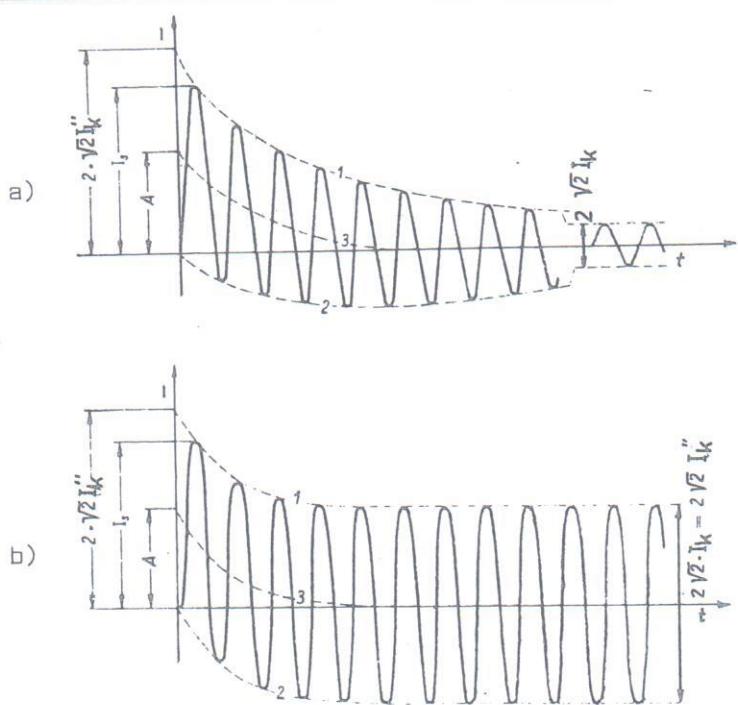

Şekil 1.15

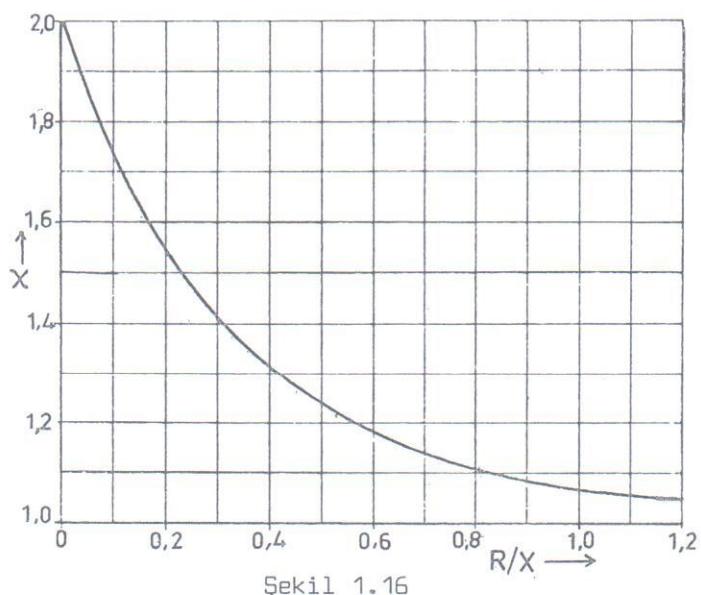

Şekil 1.16

$$I_b = \frac{S_b \times 1000}{V_b} \quad 1 \text{ forlu} \quad V_b \text{ kV} \\ S_b \text{ MVA}$$

$$Z_b = \frac{V_b}{I_b} \times 1000 = \frac{(V_b)^2}{S_b} \quad 1 \text{ forlu}$$

$$I_b = \frac{S_b \times 1000}{\sqrt{3} \cdot V_b} \quad \text{üçforlu sistem}$$

$$Z_b = \frac{V_b / \sqrt{3} \times 1000}{I_b} = \frac{(V_b)^2}{S_b} \quad V_b \text{ kV} \\ S_b \text{ MVA}$$

$$I_{pu} = \frac{I_g}{I_b} \rightarrow \text{gerçek} \\ I_b \rightarrow \text{boz}$$

$$Z_{pu} = \frac{Z_b}{Z_b} \rightarrow \text{gerçek} \\ Z_b \rightarrow \text{boz}$$

100 MVA boz 154 kV içim

$$I_b = \frac{100 \times 1000}{\sqrt{3} \times 154} = 375 \text{ A}$$

$$Z_b = \frac{(154)^2}{100} = 237,16 \Omega$$

30 kV

$$I_b = \frac{100 \times 1000}{\sqrt{3} \times 30} = 1925 \text{ A}$$

$$Z_b = \frac{(30)^2}{10} = 9 \Omega$$

(12)

26 yıllık deneyim - 67,400 lisanslı satış - 17 ülkede 26 satış noktası
Yaklaşık 370 çalışan - Mart 1997'den beri Euronext'te işlem görme

Eğer sisteme gerilim hadaneleri var ise
ohm olarak ifade edilen impedans değerleri nr
% veya birim değerler cinsinden ifade etmek
mumluudur.

$$U_{pu} = \frac{U(\text{isletme})}{U_n(\text{Anma})}$$

$$Z = \frac{U}{I} \quad (\text{Monofaze}) \quad U_n = 34,5 \text{ kV} \quad U = 30 \text{ kV} \text{ ise}$$

$$Z = \frac{U}{\sqrt{3} \cdot I} \quad (\text{3 fazlı sisteme}) \quad U_{pu} = \frac{30}{34,5} = 0,87 \text{ pu}$$

arızalar öncesi gerilim

$$\text{Baz impedans (ohm)} = \frac{U_b(\text{boz gerilim})}{I_b(\text{boz akim})} = Z_b \text{ (ohm)}$$

$$\text{Birim gerilimi} = \frac{U(\text{gerilim})}{U_b(\text{boz gerilim})}$$

$$\text{Birim akim} = \frac{I(\text{akim})}{I_b(\text{boz akim})}$$

$$\text{Birim impedans} = \frac{Z(\text{ohm impedans})}{Z_b(\text{ohm boz impedans})}$$

$$\frac{\text{Boz akim}}{\text{Birim}} I_b = \frac{N_b}{U_b} \quad \begin{matrix} \text{Boz fia} \\ \text{Boz gerilim} \end{matrix}$$

$$\text{3 fazlı sisteme} \quad \frac{\text{Boz akim}}{\text{Birim}} I_b = \frac{N(\text{boz fia})}{\sqrt{3} \cdot U_b(\text{boz gerilim})}$$

(13)

$$\text{Baz empedans } Z_b = \frac{U_b \text{ (bаз gerilimi)}}{\sqrt{3} \cdot I_b \text{ (baza akımı)}}$$

$$Z_b = \frac{U_b^2}{Nb}$$

$$\text{Birim empedans } \rho_u = \frac{Z(\text{ohm}) \times Nb (\text{VA})}{U_b^2 (\text{V})}$$

pratikte genel hVD - MVA

Gerilim kV ile ifade edildiğinde

$$Z_{pu} = \frac{Z_{ohm} \times Nb (\text{hVD})}{U_b^2 (\text{kV}) \times 1000}$$

$$Z_{pu} = \frac{Z_{pu} \times U_b^2}{Nb}$$

$$I_{h3p}'' = \frac{C \cdot U_h}{\sqrt{3} |Z|}$$

$$I_{h3p}'' = \frac{1,1 \times Nb}{\sqrt{3} \cdot Z_{pu} U_h}$$

$$I_h = I_{pu} \times f_{b=2}$$

(14)

26 yıllık deneyim - 67,400 lisanslı satış - 17 ülkede 26 satış noktası
Yaklaşık 370 çalışan - Mart 1997'den beri Euronext'te işlem görme

Birim değerlere göre hisa devre Akımları

3 faz hisa devre $I_{h3p}'' = \frac{1,1.Nb}{\sqrt{3}|Z_1| \times U_n}$

faz-faz hisa devre $I_{h2p}'' = \frac{1,1.Nb}{|Z_1 + Z_2| \times U_n}$

2 faz + toprak hisa devresi:

$$I_{h2pe}'' = \frac{1,1\sqrt{3}Nb}{|Z_1 + Z_0 + Z_0 \cdot \frac{Z_1}{Z_2}| \cdot U_n}$$

faz-toprak hisa devresi:

$$I_{h1pe}'' = \frac{1,1\sqrt{3}Nb}{|Z_1 + Z_2 + Z_0| \times U_n}$$

3 faz hisa devre gücü $S_h'' = \frac{1,1Nb}{|Z_1|}$

(15)

< 100 MVA Baza Göre

U_{b02} (kV)	I_{b02} (A)	Z_{b02} (Ω)
34,5	1675	11,9
33	1752	10,89
30	1927	9
15,8	3658	7,5
10,5	5505	1,1
6,3	9175	0,4
0,4	144338	0,0016

Generatörler (Senkron Makineler)

X_d'' Arıza akımlarının hesabında senkron generatörlerin subtransient reaktansı alınır.

U_n (Anma gerilimi)

N_n (Anma gücü)

$$X_d'' = N_b = 100 \text{ MVA}$$

$$X_g = \frac{U_n^2 (\text{kV}) \times X_d'' (\%) }{N_n (\text{MVA}) \times 100} \quad \Omega / f_{02}$$

$$X_{b02} = \frac{U_n^2}{100} \quad \Omega / f_{02}$$

$$X_{pu} = \frac{X_g}{X_{b02}} = \frac{X_d'' (\%)}{N_n (\text{MVA})}$$

(16)

26 yıllık deneyim - 67,400 lisanslı satış - 17 ülkede 26 satış noktası
Yaklaşık 370 çalışan - Mart 1997'den beri Euronext'te işlem görme

$N_h = 20 \text{ MVA}$ generator $X_d'' = 15\%$ ise

$$100 \text{ MVA} \quad X_{pu} = \frac{15}{20} \approx 0,75 pu$$

- Doğru bilesen - Pozitif bilesen

Makinanın kendi anma girişi deki bazına göre
verilir.

X_d'' Subtransient

X_d''' Transient

X_d %

- Ters bilesen - Negatif bilesen

Döner makinelerde Doğru bilesenden farklıdır.

Kendi anma girişi bazında verilir.

- Sıfır bilesen

Kendi anma giriçinde verilir. Doğru ve ters
bilesenden farklıdır.

Trafolar

Bağıl hisa devre gerilimi %'lu olacak şekilde verilir

Omik direncileri, reaktans değerleri yanında
ihmal edilebilir.

(17)

Doğru bilesen

Anma Gücüne göre %'lu olarak verilmiştir.

primen veya sekonder tarafından bahsedildiğinde

değişimler

$$X_{tr} = \frac{(U_n)^2 \times MVA}{N_u(MVA) \times 100} \Omega / \text{faz.}$$

$$100 \text{ MVA boz güründe } X_{bar} = \frac{(U_n)^2}{100} \Omega / \text{faz}$$

$$X_{trpu} = \frac{X_{tr}}{X_{bar}} = \frac{U_n}{N_u(\text{MVA})}$$

$$N_u = 10 \text{ MVA } U_n = \% 6 \quad 100 \text{ MVA boz gürde}$$

$$X_{trpu} = \frac{6}{10} = 0,6 \text{ pu.}$$

Ters bilesen

Trafonun doğru ve ters bilesenleri birbirine eşittir.

Sıfır bilesen

Trafoların sıfır bilesenin reaktans değerinin
çeliğinde manyetik yapısına, bağlantı grubuna
toplaklı veya yatkınlı olmasına göre değişir

$$R_{tr} = U_r \cdot \frac{(U_n)^2}{S_n}$$

$$Z_{tr} = \sqrt{R_{tr}^2 + X_{tr}^2}$$

$$X_{tr} = U_x \cdot \frac{(U_n)^2}{S_n}$$

$$U_n = \sqrt{U_r^2 + U_x^2}$$

$$Z_{tr} = U_n \cdot \frac{(U_n)^2}{S_n}$$

$$R_{tr} = P_{tr} \left(\frac{U_n}{S} \right)^2$$

26 yıllık deneyim - 67,400 lisanslı satış - 17 ülkede 26 satış noktası
Yaklaşık 370 çalışan - Mart 1997'den beri Euronext'te işlem görme

(18)

Pen 75'c de yükteki kayıp değeri

$$\Delta/\text{Zigzag} \quad R_o \approx 0,5R_1, \quad X_o = 0,1X_1$$

$$\Delta/Y \quad R_o \approx R_1, \quad X_o \approx (0,85-1)X_1$$

$$Y/Y \quad R_o \approx R_1, \quad X_o \approx (3-10)X_1$$

Bir trafoyun AG tarafındaki oruna akınının bağılı hisadevre gerilimine oranı, AG hisindeki 3 fazlı hisadevre akımını verir.

Nötr Dirençleri

$$I_k'' = \frac{I_n}{U_k}$$

Sistemdeki arızaların büyük yoğunluğu faz-toprak temasıdır. Trafo sorgularından geçen arıza akımları büyük olduğundan dinamik zorlamalar meydana getirirler. Bunları simülemanın en pratik yolu transformatorların yıldız sorgularının nötrini bir devre üzerinden toplamaktır. Faz-toprak arıza akımı sınırlanır. Faz-toprak arızasında sağlam fazların topraga göre eğilimi artar 154/34,5kv. trafoyun 34,5kv. yıldız nötrleri bir dirence toplanır.

Havai hata etkisi yapıyorsa $R_n = 60\Omega$.

Genelitikle sebelesi ise $R_n = 20\Omega$. hisının direncili toplama reaktans bobinine göre daha fazla üstünlük sağlar $R_{n_0} = 3R_n$ olacak hesaba ginecektir.

(19)

$$R_h = 60 \text{ S} \cdot 34,5 \text{ kV} \cdot 100 \text{ MVA}$$

$$R_{h \text{ pu}} = \frac{R_h (\text{S})}{(U_n)^2 \times 100} = \frac{60}{(34,5)^2} \times 10^{-3} = 5 \text{ pu}$$



$$R_{h_0} = 3 R_{h \text{ pu}} = 3 \times 5 = 15 \text{ pu}$$

Havai hatlar

Dögrü bilesen

$R + X$
omikideng

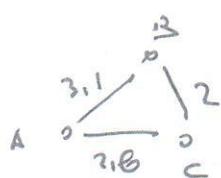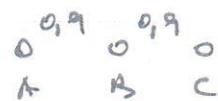Malzeme
hesit
0,2 frekans
steohlik
25-55°C
Standard
değer



$X_1 = X_a + X_d$
iletken
acılıklığa bağlı
olanak değişir
(geometrik ortalaması)

Düz tip

$$D_{0 \text{ ft}} = \sqrt[3]{0,9 \times 0,9 \times 1,8} = 1,13 \text{ m}$$

Üçgen tertip

$$D_{0 \text{ ft}} = \sqrt[2]{2,8 \times 3,1 \times 2} = 2,56 \text{ m}$$

Ters bilesen

Hatlarda ters bilesen doğru bilesene eşittir

Sıfır bilesen

$$R_{0 \text{ ft}} = R + 0,15 \text{ S} / \text{km} \rightarrow 0,15 \text{ S} / \text{km.} \quad (20)$$

26 yıllık deneyim - 67,400 lisanslı satış - 17 ülkede 26 satış noktası
Yaklaşık 370 çalışan - Mart 1997'den beri Euronext'te işlem görme

X_0 reaktansı değeri

X_0/X_1 oranı

Zelde direk çift devrip

Geliş topnak teller

2,9 4,6

Geliş Al. top. telli.

2,5 3,5

Zopnak teller



3,2 5,1

Genelde orta gerilim hatlarında


$X_0 \approx 3X_1$ olabilir.

Kablolar :

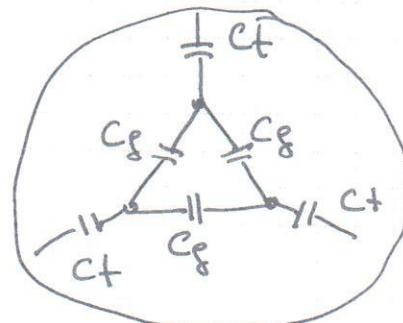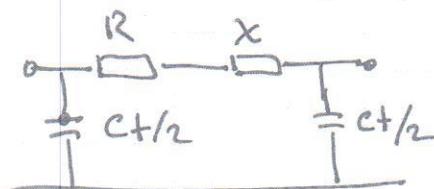
Reaktans değerlerini hatalara göre daha fazla
faz arası ve topraga göre olan kapasiteleri daha büyük
tir. Omik dirençleri de havai hatalara göre farklıdır



$$C_t = 0,6 G_b$$

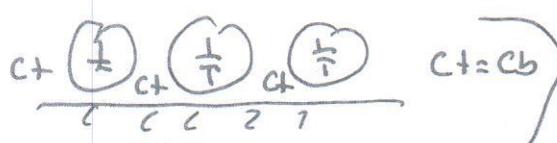

$$C_t = C_b$$

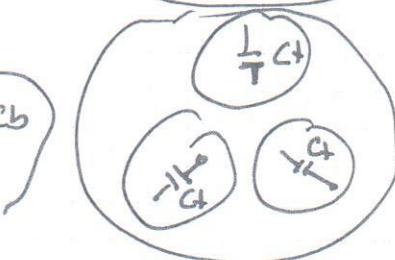

$$C_t = C_b$$

(21)

* Doğru bileşen

R_1 , omik direnç değeri 20°C DC direnç değeri

$$\text{Bakır damarları için } R_1 = \frac{17,9 \times 10^{-3}}{A (\text{mm}^2)} \text{ mS/km}$$

$$\text{Alüminyum damarları için } R_1 = \frac{28,6 \times 10^{-3}}{A (\text{mm}^2)} \text{ mS/km,}$$

50m'lik denizdeki değerlerde omik direnç
ismal edilir.

Reaktans değerleri : Kabl kataloglarından
segilir.

Kabloların lisa denne hesabında C_b kapasitesinin
doğru ve ters bileşen değerleri gözümne alınır

* Ters bileşen

Kablarda da hatlarda olduğu gibi doğru
ve ters bileşenler birbirine eşittir.

* Sıfır Bileşen

Kabloların sıfır bileşeni \therefore empedansları için bir
bağıntı vermek olanaksızdır. Kablonun konstrüksiyonuna
bulunduğu topragın metalik yapısına, nötr akımlarının
kompanze edilme durumuna bağlı olarak değişir

(72)

Nötr-den gelen dengesiz akımlar, özel olarak
4. bir ilethenden dönüyor, onluh divanç değeri

$$R_o = R_1 + 3R \text{ nötr.}$$

$$X_o = 3X_1 \text{ alınabilir.}$$

Kablların faz-toprak arızalarında sıfır bilesen
kapasitesi, her fazın topruğuna göre olan C_f değeri'
alınır.

kablo Tipi	A hesit (Damor) m^2	Nötr akımının dönüş yolu devreleri					
		Nötr ileten+silt	Nötr ilets+silt+top		Silt		
			R_o/R_1	X_o/X_1	R_o/R_1	X_o/X_1	R_o/R_1
4kV 4damar lugahlarmis 3damar	10	3	2	1,5	22	6,5	1,5
	50	3,5	2,7	2,9	10	13	1,3
	70	3,6	2,8	3,2	8	16	1,25
	120	3,7	2,9	3,4	5	19	1,25
	240	3,9	3	3,6	3,5	23	1,2
30kV 4 kablo	50					5	1,1
	300					10	1,1

23

26 yıllık deneyim - 67,400 lisanslı satış - 17 ülkede 26 satış noktası
Yaklaşık 370 çalışan - Mart 1997'den beri Euronext'te işlem görme

Alüminyum hatlarda

Rose, lily, iris

Düzenler

$x = 0,35 \Omega/\text{km}$

$x = 0,3 \Omega/\text{km}$

Rose

$R_{DC} 20^\circ\text{C}$
 $1,35 \Omega/\text{km}$

ponsy

$0,674 \Omega$

poppy

$0,153 \Omega$

aster

$0,142 \Omega$

phlox

$0,336 \Omega$

oxlip

$0,266 \Omega$

Kablolar

$$R = \frac{L}{2g}$$

X reaktans değerleri

kesit

16 mm^2

25Ω

35Ω

50Ω

70Ω

95Ω

120Ω

150Ω

185Ω

240Ω

Monofaze

$0,168 \Omega/\text{km}$

$0,161$

$0,156$

$0,153$

$0,148$

$0,146$

$0,143$

$0,142$

$0,141$

$0,139$

3 fazlı kablolarde

$0,089 \Omega/\text{km}$

$0,086$

$0,082$

$0,081$

$0,080$

$0,0795$

$0,0785$

$0,078$

$0,0775$

$0,077$

(24)

Alpek kablo

	$R_{DC} 20^\circ \Omega/km$	$\times \Omega/km$
1x10+1b	3,02	0,085
1x35+50	0,868	0,080
3x16+25	1,91	0,110
3x35+50	0,868	0,104
3x70+95	0,443	0,098
3x25+16+50	0,668	0,104
3x70+16+95	0,443	0,098

Busbarlar

Ampere	Al. iletkenli		Bakır iletkenli	
	$R(m\Omega/k)$	$\times (m\Omega/km)$	$R(m\Omega/km)$	$\times (m\Omega/km)$
800 A	0,057	0,031		
1000 A	0,043	0,026	0,034	0,031
1600 A	0,029	0,016	0,020	0,019
2500 A	0,017	0,010	0,013	0,013
3200 A	0,014	0,009	0,010	0,010
4000 A	0,011	0,006	0,008	0,009

(25)

26 yıllık deneyim - 67,400 lisanslı satış - 17 ülkede 26 satış noktası
Yaklaşık 370 çalışan - Mart 1997'den beri Euronext'te işlem görme

AG Tesi'slerinde hissadevre akımlarının hesabı
sonucu

- 1- Hattın hissə devreye dayanımıjacığının təsbiti
- 2- Baraların məkanik dövranışlarının təsbitində
- 3- Koruma cihazlarının yeterli sürede çalışıp
Gəlisməyacığının belirlenmesində
- 4- Koruma elementlarının hesme kapasitesinin
təhlükəsində
- 5- Trafo yada jeneratorə direkt bağlanabilecek
en böyük motor gücünün hesabında
- 6- Trafo veya jenerator gücü təsbitində
- 7- Kompanrazyon hesaplarında
- 8- Toprahəmət ölçüm sonuclarının deşifrləndirilmə
sində faydalıların

(26)

26 yıllık deneyim - 67,400 lisanslı satış - 17 ülkede 26 satış noktası
Yaklaşık 370 çalışan - Mart 1997'den beri Euronext'te işlem görme

T.TELEKOM DODURGA IP TV MERKEZİ


TRAFO POSTASI PROJESİ

OG KISA DEVRE HESABI

Ümitköy

2 Adet 2[3(1x240/25)]

154/34,5kV

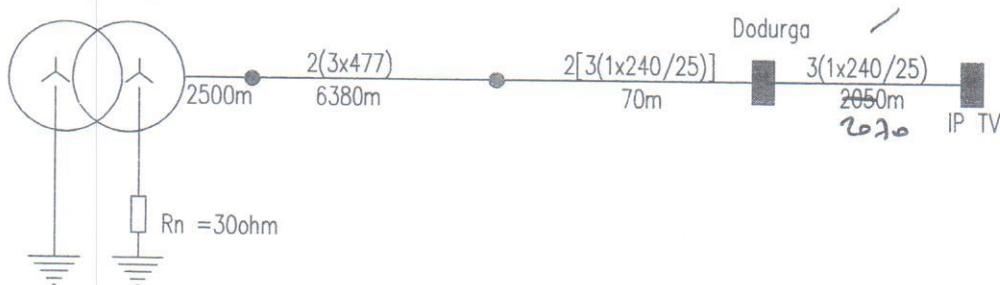

$$N_k'' = 2000 \text{ MVA}$$

$$N_n = 100 \text{ MVA}$$

$$U_k = \%11,98$$

154kV SİSTEM

$$N_k'' = 2000 \text{ MVA}$$

$$U_n = 154 \text{ kV}$$

$$X_1 = X_2$$

$$X_0 / X_1 = 2$$

$$Ra = 0,1 \times X_1 \text{ (Doğrudan Topraklı)}$$

$$R_n = 30 \text{ ohm}$$

$$I_n = \frac{100000}{1,73 \times 34,5} = 1675 \text{ A}$$

$$U_n = 34,5 \text{ kV}$$

İndirici Trafo

$$N_n = 100 \text{ MVA}$$

$$U_k = \%11,98$$

$$U_{n1} / U_{n2} = 154 / 34,5 \text{ kV}$$

$$X_{tro} / X_{tr1} = 1 \text{ (Y/Y topraklı)}$$

Faz Toprak Arızasında

$$I_{k1} = \frac{3U}{Z_1 + Z_2 + Z_0} = \frac{3}{2+k} I_{k3}$$

100MVA Baz Degerine Göre Sistem

$$X_1 = \frac{100}{N_k''} = \frac{100}{2000} = 0,05 \text{ p.u}$$

$$X_0 = 2 \times 0,05 = 0,1 \text{ p.u}$$

$$Ra = 0,1 \times 0,05 = 0,005 \text{ p.u}$$

$$Ra = Ro = 0,005 \text{ p.u} \text{ (Sıfır bileşen)}$$

İndirici Trafo

$$X_{tr1} = X_{tr2} = X_{tr0} = \frac{U_k}{N_n} = \frac{11,98}{100}$$

$$X_{tr1} = X_{tr2} = X_{tr0} = 0,119 \text{ p.u}$$

$$R_{tr0} = R_{tr} = 0$$

34,5kV Nötr Direnci

$$R_n = 30 \text{ ohm}$$

$$R_n = \frac{30 \times 100}{(34,5)^2} = 2,52 \text{ p.u}$$

$$3R_n = 3 \times 2,52 = 7,56 \text{ p.u}$$

(faz+toprak arızasında)

OG KISA DEVRE HESABI

477 MCM

$$\begin{aligned}
 R &= 0,13416 \text{ ohm/km} & 2(3 \times 477) \quad l_{h_1} &= 6,38 \text{ km} \\
 X &= 0,3427 \text{ ohm/km} & R &= 0,0754 \text{ ohm/km} \quad l_{k_1} &= 2,5 \text{ km} & 2[3(1 \times 240/25)] \quad l_{k_{1+2}} &= 2,57 \text{ km} \\
 1 \times 240/25 \text{ mm}^2 \text{ kablo} & & X &= 0,188 \text{ ohm/km} & 3(1 \times 240/25) \quad l_{k_3} &= 2,05 \text{ km} \\
 1 \times 240/25 \text{ m} & & R &= 0,0754 \text{ ohm/km} \quad l_{h_1} &= 2,5 \text{ km} & 2,07
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 R &= 0,0754 \text{ ohm/km} \quad l_{k_1} &= 2500 \text{ m} \\
 X &= 0,188 \text{ ohm/km} \quad l_{k_2} &= 70 \text{ m} \\
 l_{k_3} &= 2050 \text{ m} \\
 & 2,07
 \end{aligned}$$

$$R_{h_{11}} = \frac{0,134 \times 6,38 \times 100}{2 \times (34,5)^2} = 0,0359 \text{ p.u}$$

$$R_{h_{10}} = 0,134 + 0,15 = 0,284$$

Havai Hatlarda X_0/X_1 oranı

$$R_{h_{10}} = \frac{0,284 \times 6,38 \times 100}{2 \times (34,5)^2} = 0,076 \text{ p.u}$$

Hattin Yapısı	Tek Devre	Çift Devre
Toprak Telsiz	3,2	5,1
Çelik Toprak Telli	2,9	4,4

$$X_{h_{11}} = \frac{0,3427 \times 6,38 \times 100}{2 \times (34,5)^2} = 0,0918 \text{ p.u}$$

$$Rk_0 / Rk_1 = 8 \quad (\text{Cizelge 1.4})$$

$$X_{h_{10}} = 3 \times X_{h_{11}} = 3 \times 0,0918 = 0,275 \text{ p.u}$$

$$Xk_0 / Xk = 4 \quad (\text{Cizelge 1.4})$$

$$1 \times 240/25 \text{ mm}^2 \text{ kablo } Zk_1 0,0754 + j0,188$$

$$Rk_{11} = \frac{0,0754 \times 2,57 \times 100}{2 \times (34,5)^2} = 0,00814 \text{ p.u}$$

$$Rk_{10} = 8 \times 0,00814 = 0,065 \text{ p.u}$$

$$Xk_{11} = \frac{0,188 \times 2,57 \times 100}{2 \times (34,5)^2} = 0,020 \text{ p.u}$$

$$Xk_{10} = 4 \times 0,020 = 0,081 \text{ p.u}$$

$$Rk_{21} = \frac{0,0754 \times 2,05 \times 100}{(34,5)^2} = 0,0129 \text{ p.u}$$

$$Rk_{20} = 8 \times 0,0129 = 0,1038 \text{ p.u}$$

$$Xk_{21} = \frac{0,188 \times 2,05 \times 100}{(34,5)^2} = 0,032 \text{ p.u}$$

$$Xk_{20} = 4 \times 0,032 = 0,129 \text{ p.u}$$

OG KISA DEVRE

Sistem	154kV	$R_1 = R_2 = 0,005\mu\Omega$	$R_0 = 0,005\mu\Omega$	$X_1 = X_2 = 0,05\mu\Omega$	$X_0 = 0,1\mu\Omega$
Trafo	154/34,5kV	$R_{tr_1} = R_{tr_2} = R_{tr_0} = 0$	$X_{tr_1} = X_{tr_2} = 0,119$	$X_{tr_0} = 0,119$	
Nötr Direnci	34,5kV	$R_n = 7,56\mu\Omega$			
2(3x477)	Havai hat	$R_{h11} = 0,0359\mu\Omega$	$R_{h10} = 0,076\mu\Omega$	$X_{h11} = 0,0918\mu\Omega$	$X_{h10} = 0,275\mu\Omega$
2(1x240/25mm ²)kablo		$R_{k11} = 0,00814\mu\Omega$	$R_{k10} = 0,065\mu\Omega$	$X_{k11} = 0,020\mu\Omega$	$X_{k10} = 0,081\mu\Omega$
1x240/25mm ²	kablo	$R_{k21} = 0,029\mu\Omega$	$R_{k20} = 0,1038\mu\Omega$	$X_{k21} = 0,032\mu\Omega$	$X_{k20} = 0,129\mu\Omega$

Faz-Toprak Arıza Akımı

Arıza noktasından sisteme bakıldığından doğru, ters ve sıfır bileşen empedanslarının toplamı devreye girecektir

$$R = 0,005 \times 2 + 7,56 + 0,0359 + 0,076 + 0,00814 + 0,065 + 0,029 + 0,1038 = 7,88\mu\Omega$$

$$X = 0,05 \times 2 + 0,1 + 0,119 \times 2 + 0,119 + 0,0918 + 0,275 + 0,020 + 0,081 + 0,032 + 0,129 = 1,1350\mu\Omega$$

$$Z_t = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{7,88^2 + 1,135^2} = \sqrt{63,38} = 7,96$$

$$Ik''_1 = \frac{1,0}{7,96} = 0,125 \mu\Omega \quad I = 0,125 \times 1676 = 210A \text{ bulunur.}$$

Üç fazlı arıza akımı, arıza noktasından bakıldığından doğru bileşenleri devreye girecektir

$$R = 0,005 + 7,56 + 0,0359 + 0,00814 + 0,029 = 7,633$$

$$X = 0,05 + 0,119 + 0,0918 + 0,020 + 0,032 = 0,313$$

$$Z_t = \sqrt{7,633^2 + 0,313^2} = \sqrt{58,36} = 7,639\mu\Omega$$

$$Ik''_3 = \frac{1,0}{7,639} = 0,131 \mu\Omega \quad Ik''_3 = 0,131 \times 1676 = 220A \text{ bulunur.}$$

$$Is = \sqrt{2} Ik''_3 =$$

$$\frac{R}{X} = \frac{7,639}{0,313} = 24,4$$


$$X = 1 \text{ (Eğriden)}$$

$$Is = 1,414 \times 220 = 311A = 0,311kA \quad \text{Seçilen kesici kesme kapasitesi } 16kA \text{ dir.}$$

$$Sk = \sqrt{3} \times 311 \times 34,5 = 18,56 \text{ MVA}$$

GEMEREK (SİVAS) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ

AVAN PROJESİ
OG KISA DÉVRE HESABI

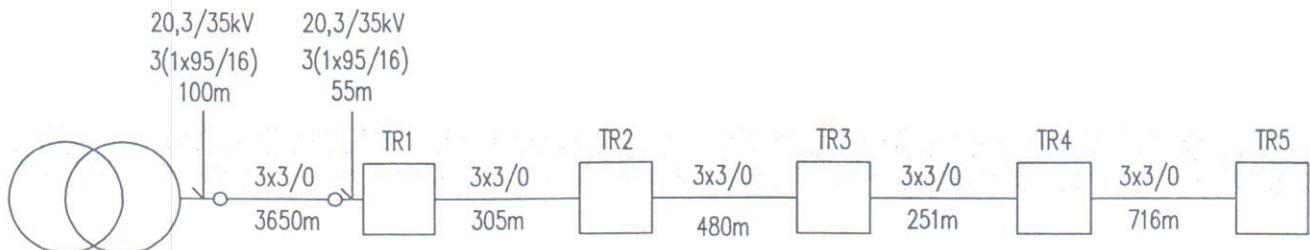

154kV SİSTEM

$$S=50\text{MVA}$$

$$U_n=154\text{kV}$$

$$N_k''=5000\text{MVA}$$

$$X_1=X_2 \quad X_o/X_1=2,0$$

$$R_a/X_1=0,1$$

$R_a=0,1 \times X_1$ (Dogrudan topraklı)

100MVA Baz Degerine Göre Birim Degerleri

$$X_1=\frac{100}{N_k''}=\frac{100}{5000}=0,02\text{p}\Omega$$

$$X_o=2 \times 0,02=0,04\text{p}\Omega$$

$$R_a=0,1 \times 0,04=0,004\text{p}\Omega$$

$R_a=R_o$ alınmıştır

$$X_{tr_1}=X_{tr_2}=X_{tr_0}=\frac{U_k}{N_h}$$

$$X_{tr_1}=X_{tr_2}=X_{tr_0}=\frac{11}{50}=0,02\text{p}\Omega$$

$$R_{tr_0}=R_{tr}=0$$

İndirici Transformatör

$$N_h=50\text{MVA}$$

$$U_k=\%11$$

$$U_{h_1}/U_{h_2}=154/31,5$$

$$X_{tro}/X_{tr_1}=1 \quad (\text{Y/Y topraklı})$$

$$R_{tro}=R_{tr}=0$$

3/0 AL-St havai hat

$$L=3,650\text{m} \quad U_n=31,5\text{kV}$$


$$Z_{h1}=0,3366xj \quad 0,4433 \text{ ohm/km}$$

$$R_{h_1}=\frac{0,3366 \times 3,650 \times 100}{31,5^2}=\frac{122,859}{992,25}=0,124\text{p}\Omega$$

$$X_{ho}/X_{h1} \approx 3 \quad (\text{çizelge 3})$$

$$Rho=0,3366+0,15=0,4866 \text{ ohm/km}$$

O.G. PRENSİP ŞEMASI

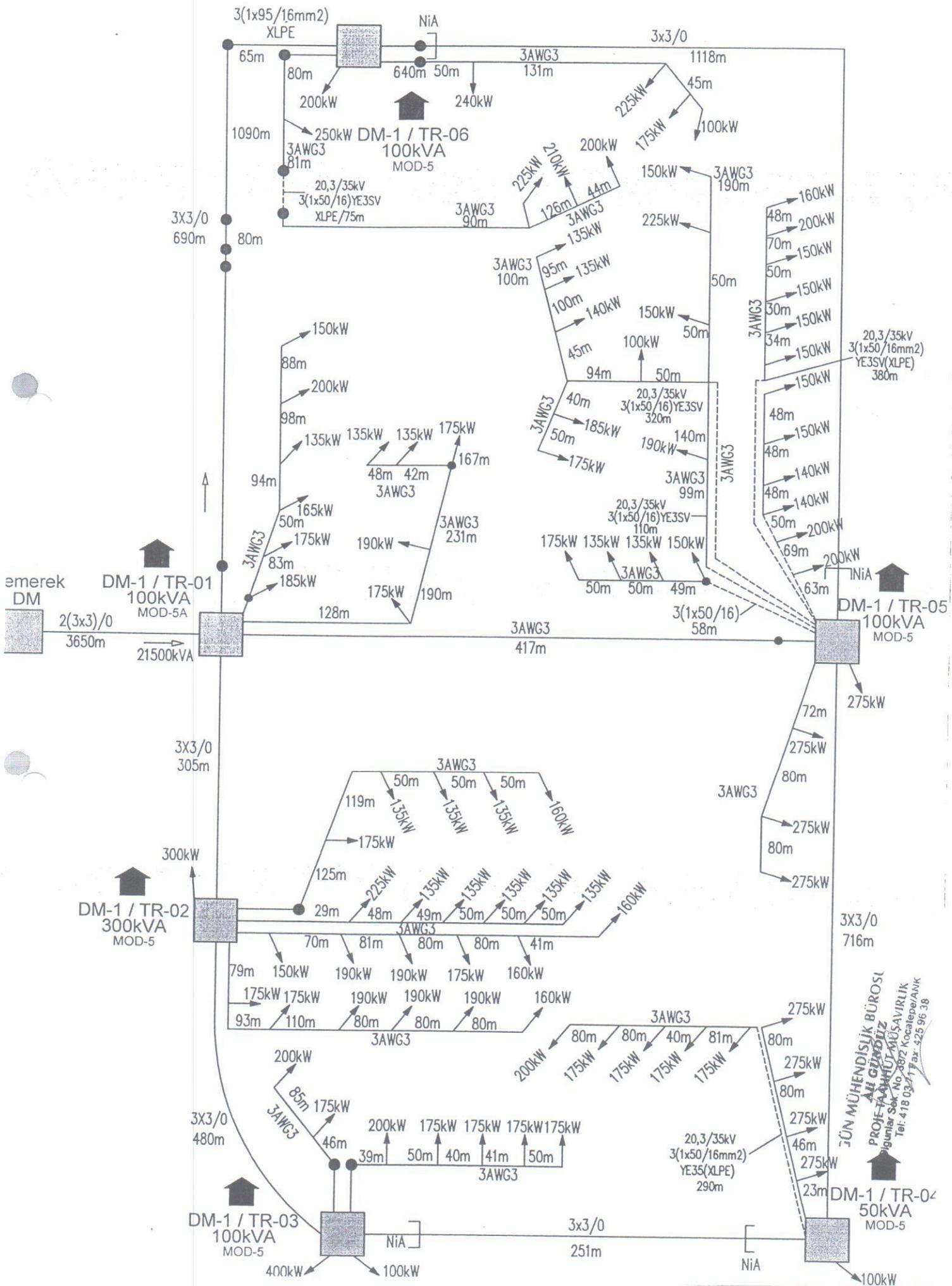

OG KISA DEVRE HESABI

$$\rho = 0,3366 + \frac{0,0047 \times 50(F)}{1,6} = 0,3366 + 0,15$$

$$\rho = \frac{0,4866 \times 3,65 \times 100}{31,5^2} = \frac{177,609}{992,25} = 0,179 \text{ p.u}$$

$$X_h = \frac{X_h \times L \times 100}{31,5^2} = \frac{0,4433 \times 3,65 \times 100}{31,5^2} = \frac{161,8}{992,25} = 0,163 \text{ p.u}$$

$$X_{h10} = 3 \times 0,163 = 0,489 \text{ p.u} \quad R(\text{ohm/km}) \quad X(\text{ohm/km})$$

$$20,3/35 \text{kV} \quad 1 \times 95/16 \text{mm}^2 \quad 0,193 \quad 0,213$$

$$R_k = \frac{0,193 \times 0,155 \times 100}{31,5^2} = \frac{2,99}{992,25} = 0,003 \text{ p.u}$$

$$R_{k10} = 3 \times 0,003 \text{ p.u} = 0,009 \text{ p.u}$$


$$X_k = \frac{0,213 \times 0,155 \times 100}{31,5^2} = \frac{3,3}{992,25} = 0,003 \text{ p.u}$$

$$X_{k10} = 7 \times 0,003 \text{ p.u} = 0,021 \text{ p.u}$$

Dogru bileşen



Ters bileşen

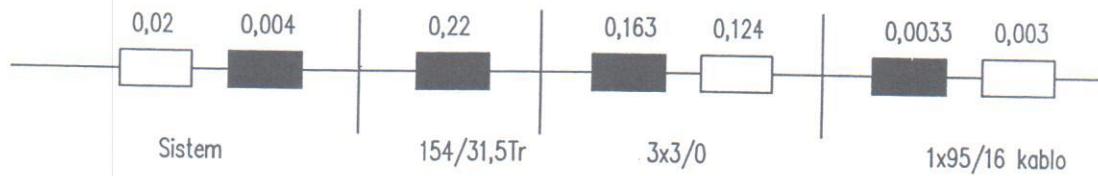

Sıfır bileşen



OG KISA DEVRE

Faz-Toprak Arıza Akımları

TRI arıza noktasından sisteme doğru bakıldığındá elemanların doğru, ters ve sıfır bileşen empedanslarının toplamı devreye girecektir.

$$R_t = 0,02 + 0,124 + 0,003 + 0,02 + 0,124 + 0,003 + 0,04 + 0,179 + 0,009$$

$$R_t = 0,522 \text{ pu}$$

$$X_t = 0,004 + 0,22 + 0,1163 + 0,0033 + 0,004 + 0,22 + 0,163 + 0,003 + 0,004 + 0,22 + 0,489 + 0,0231 = 1,516 \text{ pu}$$

$$Z_t = \sqrt{R_t^2 + X_t^2} = \sqrt{0,522^2 + 1,516^2} = \sqrt{0,2725 + 2,298} = \sqrt{2,5705} = 1,6 \text{ pu}$$

$$I_k'' = \frac{1}{1,6} = 0,625 \text{ pu}$$

$$I_k = 0,625 \times 1835 = 1147 \text{ A} = 1,147 \text{ kA} \quad R/x = \frac{0,522}{1,516} = 0,34$$

$$x = 1,35 \text{ şekil } 1,16 \text{ da}$$

Kesici Seçimi

I_s = Asimetrik kısalık akımı tepe değeri

$$I_s = x\sqrt{2} I_k'' = 1,35\sqrt{2} \times 1147 = 2167 \text{ A}$$

$$N_a = \sqrt{3} Unx I_a = 1,73 \times 31,5 \times 167 = 118 \text{ MVA}$$


Seçilen kısalık gücü

$$N_s = 1,73 \times 31,5 \times 16 = 872 \text{ MVA}$$



AG KISA DEVRE HESABI

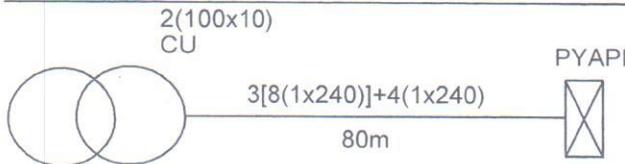P-YAP Ana Panosunda kısa devre akımı (PARLEMENTERLEP BLOĞU)



34,5/0,4kV

$S_n = 2000 \text{ kVA}$ Trafo Gücü

$\%U_k = \%6$ Trafo bağıl kısa devre gerilimi(%)

$P_{kcu} = 18,5 \text{ kW}$ Transformatör yük kayıpları

$$Z_{tr} = U_k^2 / 100 \times S_n \text{ ohm}$$

$$R_{tr} = P_{kcu} \times U_n^2 / S_n$$

$$X_{tr} = \sqrt{Z_{tr}^2 - R_{tr}^2}$$

$$\text{Başlangıç Kısa Devre Akımı } I_k'' = C \cdot U_n / \sqrt{3} \times Z_3$$

Trafo

$$Z_{tr} = 6 \times 0,4^2 / 100 \times 2 = 0,0048 \text{ ohm}$$

$$R_{tr} = 18,5 \times 0,4^2 / 1000 \times 2 = 0,00074 \text{ ohm}$$

$$X_{tr} = \sqrt{0,0048^2 - 0,00074^2} = 0,0047 \text{ ohm}$$

AG Bara $R = 0,014 \text{ ohm}$

$X = 0,011 \text{ ohm}$

Kablo $R = 0,075 \times 0,08 / 8 = 0,00075 \text{ ohm}$

$X_L = 0,1398 \times 0,08 / 8 = 0,00014 \text{ ohm}$


Trafo	Bara	Kablo	
$R = 0,00074$	0,014	0,00075	$R_T = 0,01549 \text{ ohm}$
$X = 0,0047$	0,011	0,00014	$X_T = 0,017 \text{ ohm}$

$$Z_T = \sqrt{(R_T^2 + X_T^2)} = \sqrt{0,01549^2 + 0,017^2}$$

$$Z = \sqrt{0,0005289} = 0,023 \text{ ohm}$$

$$I_k'' = C \cdot \frac{U_n}{1,73 \times Z} = 1,1 \cdot \frac{0,4}{1,73 \times 0,023} = \frac{0,44}{0,0398} = 11,05 \text{ kA}$$

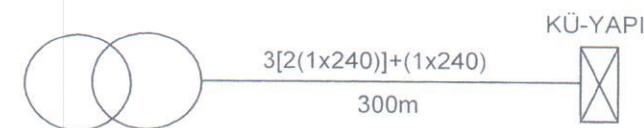C Blok Ana Panosunda kısa devre akımı (KÜTÜPHANE BLOĞU)



Trafo	Bara	Kablo	
$R = 0,00074$	0,014	0,0113	$R_T = 0,026 \text{ ohm}$
$X = 0,0047$	0,011	0,021	$X_T = 0,0367 \text{ ohm}$

$$Z_T = \sqrt{(R_T^2 + X_T^2)} = \sqrt{0,026^2 + 0,0367^2}$$


Kablo $R = 0,0754 \times 0,3 / 2 = 0,00113 \text{ ohm}$

$X = 0,1398 \times 0,3 / 2 = 0,021 \text{ ohm}$

$$Z = \sqrt{0,00204} = 0,045 \text{ ohm}$$

$$I_k'' = C \cdot \frac{U_n}{1,73 \times Z} = 1,1 \cdot \frac{0,4}{1,73 \times 0,045} = \frac{0,44}{0,0778} = 5,6 \text{ kA}$$

KISA DEVRE HESABI

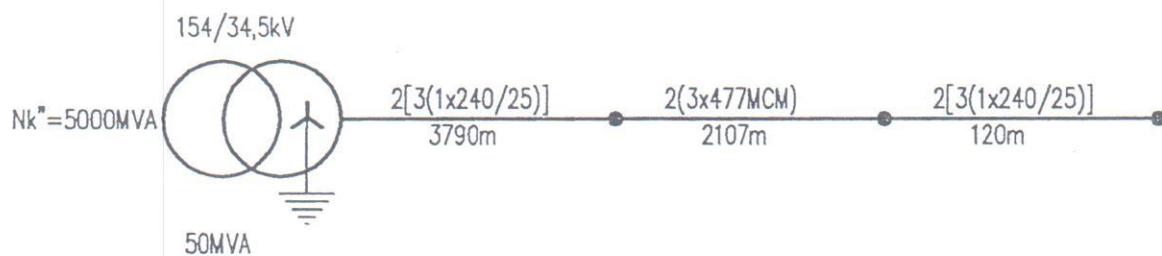

154kV Sistem

$$Nk'' = 5000 \text{ MVA}$$

$$U_n = 154 \text{ kV}$$

$$X_0/X_1 = 2$$

$$R_a/X_1 = 0,1$$

$$Nn = 50 \text{ MVA}$$

$$U_k = \%11$$

$$U_{n_1}/U_{n_2} = \frac{154}{34,5} \text{ kV}$$

$$R_k = \frac{0,0754 \times 3,910 \times 100}{34,5^2} = 0,025 \text{ p}\Omega$$

$$R_k = 3 \times 0,025 = 0,075 \text{ p}\Omega$$

$$X_k = \frac{0,188 \times 3,910 \times 100}{34,5^2} = 0,062 \text{ p}\Omega$$

$$X_k = 3 \times 0,062 = 0,186 \text{ p}\Omega$$

$$X_0/X_1 = 5,1 \text{ (Çift devre havai hat)}$$

$$X_h = 5,1 \times X_1 = 5,1 \times 0,060 = 0,306 \text{ p}\Omega$$

100MVA Baz alınırsa,

$$X_t = \frac{100}{Nk''} = \frac{100}{5000} = 0,02 \text{ p}\Omega$$

$$X = 2 \times 0,02 = 0,04 \text{ p}\Omega$$

$$R_a = 0,1 \times 0,02 = 0,002 \text{ p}\Omega$$

$$X_{tr} = \frac{11}{100} = 0,11 \text{ p}\Omega$$

34,5kV Nötr direnci

3x477MCM

$$l = 2107 \text{ m } U_n = 34,5 \text{ kV}$$

$$Z_{n_1} = 0,13416 + j0,3427$$

3(1x240/25)

$$l = 3,910 \text{ m } U_n = 34,5 \text{ kV}$$

$$Z_k = 0,0754 + j0,188$$

$$R_k = \frac{0,13416 \times 2,107 \times 100}{34,5^2} = 0,0237 \text{ p}\Omega$$

$$X_h = \frac{0,3427 \times 2,107 \times 100}{34,5^2} = 0,060 \text{ p}\Omega$$



$$R = 0,002 + 0,075 + 0,0237 = 0,1007 \text{ p}\Omega$$


$$X = 0,04 + 0,11 + 0,186 + 0,306 = 0,642 \text{ p}\Omega$$

$$Z = 0,1007 + j0,642 \quad Z = \sqrt{0,1007^2 + 0,642^2} = \sqrt{0,4223} = 0,6498$$

$$Ik_3'' = \frac{1}{0,6498} = 1,539 \text{ p}\Omega$$

$$Ik_3'' = 1,539 \times 1675 = 2578 \text{ A Bulunur.}$$

KISA DEVRE HESABI

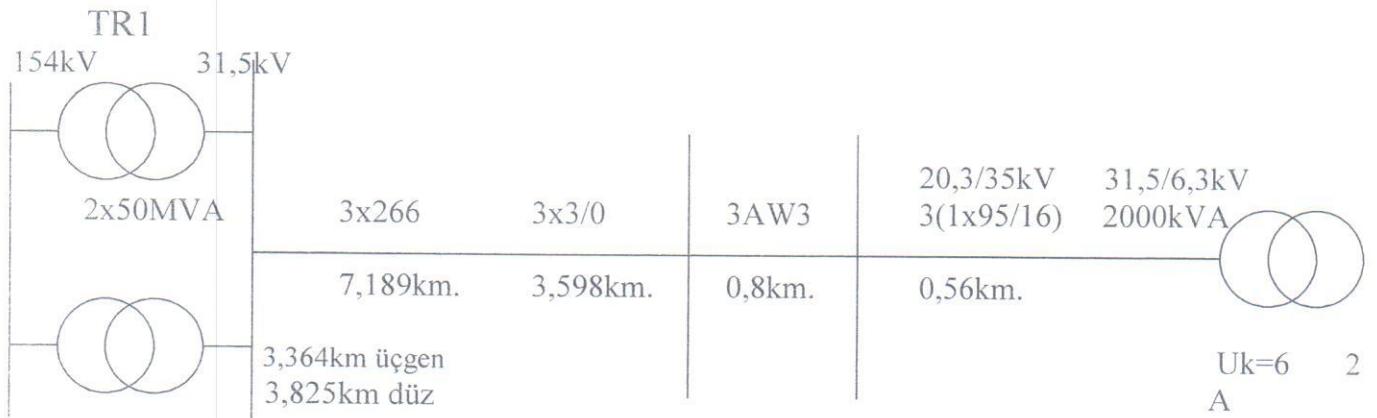

$U_k = 11,03$
 $N_k = 5000 \text{ MVA}$
 $R_n = 60\Omega$

$$\text{Üç fazlı arıza } I_{k3} = \frac{U}{Z_1}$$

$$2 \text{ fazlı arıza } I_{k2} = \frac{\sqrt{3}}{2} I_{k3}$$

$$2 \text{ faz + toprak arıza } I_{kzt} = \frac{3}{1+2k} I_{k3} \quad k = \frac{Z_0}{Z_1}$$

$$\text{Faz + toprak arıza } I_{k1} = \frac{3}{2+k} I_{k3}$$


$$U_k = 31,5 \text{ kV}$$

$$N_b = 100 \text{ MVA}$$

$$\text{Sistem topraklı } X_{tr1} = X_{tr2} = X_{tr0}$$

$$\text{Trofo } X_{pu} = \frac{U_k \%}{N_n (\text{MVA})}$$

ÜÇGEN TERTİP

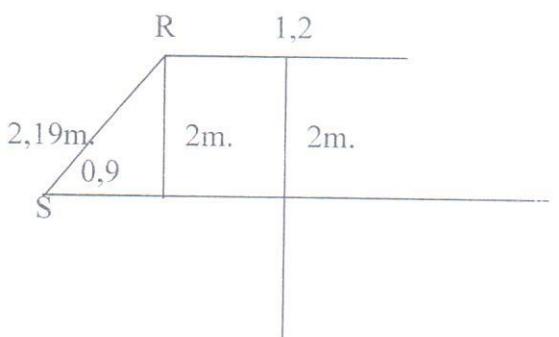

$$\text{HAT } X_{pu} = \frac{X(\Omega/\text{km}) \times l \times 100}{U_n^2 (\text{kV})}$$

Xo/X1 Çift devre S

Xo/X1 Tek devre 3,2 Toprak temaslı arızalarda

DÜZ TERTİP

0,9 0,9

$$\text{Üçgen tertip } D_{\text{ort}} = \sqrt[3]{2,19 \times 2 \times 0,9} = \sqrt[3]{3,942} = 1,58$$

$$\text{Düz tertip } D_{\text{ort}} = \sqrt[3]{0,9 \times 0,9 \times 1,8} = 1,13$$

R $\Omega/\text{km} \times \Omega/\text{km}$

266,8	0,239	0,3626 Geometrik ortalama uzaklık 2,1m. İçin;
3/0	0,433	0,443
AW63	1,27	0,46
1x95/16	0,193	0,213
	100	

$$\text{Sistem } X_1 = \frac{0,02}{5000} = 0,02 \text{ pu} \quad X_0 = 2 \times 0,02 = 0,04 \text{ pü}$$

$$R_a = 0,1 \times 0,02 = 0,002 \text{ pü}$$

Ra = Ro alınmıştır.

İndirici Trafo

Nn = 50MVA

U_k = %11,03

U_{n1} / U_{n2} = 154/31,5 kV

X_{tr0} = X_{tr1} = 1

Yıldız-yıldız topraklı

R_{tr0} = R_{tr} = 0

U_μ 11,03

$$X_{tr1} = X_{tr2} = X_{tro} = \frac{Nn}{N\eta} = \frac{50}{50} = 0,22 \text{ pu}$$

Nη 50

R_{tr0} = R_{tr} = 0

R_n = 60Ω

R_n = 300A

60x100

$$R_n = \frac{6,05}{(31,5)^2} = 6,05 \text{ pu}$$

$$3R_n = 3 \times 6,05 = 18,15 \text{ pü (faz-toprak arızasında)}$$

3x266

$l = 7,189 \text{ km.}$

$U_k = 31,5 \text{ kV}$

$Z_{h1} = 0,239 + j0,362$

$Z_{h2} = 0,433 + j0,443$

$Z_{h3} = 1,27 + j0,46$

$Z_k = 0,193 + j0,213$

266,8 havai hat

$l = 7,189 \text{ km. } U_n = 31,5 \text{ kV}$

$$0,239 \times 7,189 \times 100$$

$$R_{h1} = \frac{0,239 \times 7,189 \times 100}{(31,5)^2} = 0,173 \text{ pü}$$

$$R_{h10} = 0,239 + 0,15 = 0,389$$

$$0,389 \times 7,189 \times 100$$

$$R_{h10} = \frac{0,389 \times 7,189 \times 100}{(31,5)^2} = 0,282 \text{ pü}$$

$$0,3626 \times 7,189 \times 100$$

$$X_{h1} = \frac{0,3626 \times 7,189 \times 100}{(31,5)^2} = 0,263 \text{ pü}$$

$$X_{h10} = 5 \times 0,263 = 1,315 \text{ pü}$$

3/0 havai hat

$l = 3,598 \text{ km.}$

$$0,433 \times 3,598 \times 100$$

$$R_{h2} = \frac{0,433 \times 3,598 \times 100}{(31,5)^2} = 0,157 \text{ pü}$$

$$R_{h20} = 0,433 + 0,15 = 0,583$$

$$0,583 \times 3,598 \times 100$$

$$R_{h20} = \frac{0,583 \times 3,598 \times 100}{(31,5)^2} = 0,211 \text{ pü}$$

$$0,433 \times 3,598 \times 100$$

$$X_{h2} = \frac{0,433 \times 3,598 \times 100}{(31,5)^2} = 0,161 \text{ pü}$$

$$X_{h20} = 3 \times 0,161 = 0,483 \text{ pü}$$

AW63 havai hat

$$1,27 \times 0,8 \times 100$$

$$R_{h3} = \frac{1,27 \times 0,8 \times 100}{(31,5)^2} = 0,102 \text{ pü}$$

$$1,42 \times 0,8 \times 100$$

$$R_{h30} = \frac{1,42 \times 0,8 \times 100}{(31,5)^2} = 0,114 \text{ pü}$$

$$0,46 \times 0,8 \times 100$$

$$X_{h3} = \frac{0,46 \times 0,8 \times 100}{(31,5)^2} = 0,037 \text{ pü}$$

$$X_{h30} = 3 \times 0,037 = 0,111 \text{ pü}$$

20,3/35kV 1 x 95/16 kablo

$$0,193 \times 0,56 \times 100$$

$$R_k = \frac{0,193 \times 0,56 \times 100}{(31,5)^2} = 0,011 \text{ pü}$$

$$R_{h0} = 8 \times 0,011 = 0,088 \text{ pü}$$

$$X_k = \frac{0,213 \times 0,56 \times 100}{(31,5)^2} = 0,012 \text{ pü}$$

$$X_{k0} = 4 \times 0,012 = 0,048 \text{ pü}$$

İndirici Trafo

Nn = 2000

U_k = %6

U_{n1}/U_{n2} = 31,5/6,3

6

$$X_{tr1} = X_{tr2} = X_{tr0} = \frac{6}{2} = 3 \text{ pü}$$

R_{tr} = 0

Devre Elemanları	Un(kV)	R _{1,2}	R _o	X _{1,2}	X ₀
Sistem	154	0,002	0,002	0,02	0,04
İnd.Trafo	154/31,5	0	0	0,22	0,22
Nötr Direnci	31,5		18,15	-	-
266,8	31,5	0,173	0,282	0,26	1,315
3/0	31,5	0,157	0,211	0,161	0,483
AW63	31,5	0,102	0,114	0,037	0,111
Kablo 1x95/16	31,5	0,011	0,088	0,012	0,048
Trafo	31,5/6,3	-	-	3	3
TOPLAM		0,445	18,847	0,713	2,217

3 FAZLI KISA DEVRE AKIMI

A noktasından 31,5kV trafo girişinde

$$0,02 \quad 0,02 \quad 0,22 \quad 0,173 \quad 0,263 \quad 0,157 \quad 0,161 \quad 0,102 \quad 0,037 \quad 0,011 \quad 0,012$$

$$\text{Sistem} \quad \text{Trafo} \quad 266,8 \quad 3/0 \quad \text{AW63} \quad 1x95/16$$

$$\text{Toplam omik direnç } R = 0,002 + 0,173 + 0,157 + 0,102 + 0,011 = 0,445 \text{ pü}$$

$$\text{Toplam reaktans } X = 0,02 + 0,22 + 0,263 + 0,161 + 0,037 + 0,012 = 0,713 \text{ pü}$$

$$\text{Toplam Empedans } Z = 0,445 + j0,713 = 0,840 \text{ pü}$$

$$Ik_3'' = \frac{1}{0,840} = 1,19 \text{ pü} \quad Ik_3'' = 1,19 \times 1835 = 2184 \text{ A}$$

$$Ib = \frac{100000}{1,73 \times 31,5} = 1835 \text{ A}$$

2 Noktasında arıza akımı;

$$\text{Toplam } R = 0,445 \text{ pü}$$

$$\text{Toplam } X = 3,713 \text{ pü}$$

$$\text{Toplam } Z = 0,445 + j3,713 = 3,74$$

$$Ik_3'' = \frac{1}{0,840} = 1,19 \text{ pü} \quad Ik_3'' = 1,19 \times 1835 = 2184 \text{ A}$$

$$Ib = \frac{100000}{1,73 \times 31,5} = 1835 \text{ A}$$

$$Ik_3'' = \frac{1}{3,74} = 0,267$$

$$Ik_3'' = 0,267 \times 1835 = 491 \text{ A}$$

İKİ FAZ- TOPRAK KISA DEVRE AKIMI :

$$Z_0 \quad 18,977$$

$k = \frac{Z_0}{Z_1} = \frac{18,977}{0,840} > 1$ faz toprak arıza akımı iki faz-toprak arızasından topraktan geçen akımından daha büyütür.

$$Z_0 = 18,847 + j2,217 = 18,977 \text{ pü}$$

$$Z_1 = 0,445 + j 0,713 = 0,840 \text{ pü}$$


Faz-Toprak arıza akımı:

$$Z_t = Z_{t1} + Z_{t2} \quad Z_0 + 3R_u \quad Z_{t1} = Z_{t2}$$

$$Z_t = 0,840 + 0,840 + 18,15 + 2,323 = 22,153 \text{ pü}$$

$$I_{kl}'' = \frac{1}{22,153} = 0,0451$$
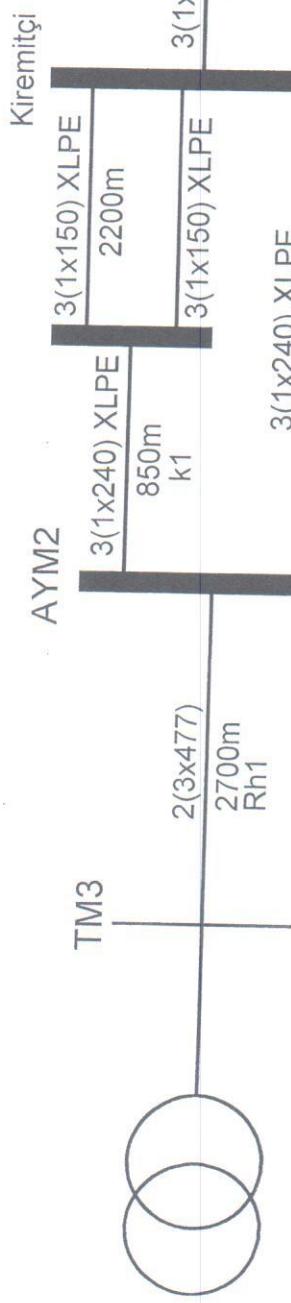
$$I_{kl} = 0,0451 \times 1835 = 83A \text{ bulunur.}$$



(1) 154/31,5kV
50MVA
U_k=9,47
Y_N Y_{no}
(Yıldız-Yıldız topraklı)
(2) 50MVA
U_k=12,41
Y_N Y_{no}

20,3/35kV Kablo ve havaii hat direnç ve endüktansları

R ohm/km	X ohm/km
0,193	0,213
0,124	0,201
0,0754	0,188
0,134	0,343
0,43	0,44
3x477	
3x3/0	

İndirici Trafo
N_n= 50 MVA
U_k=12,41
U_{n1} / U_{n2} = 154/31,5kV
R_{tr0} = R_{tr} = 0

154kV. Sistem
N_{k"}= 2000MVA
U_n= 154kV
X₁ = X₂
X_o = X₁ = 2,0
R_a = X₁ = 0,1
R_a = 0,1 x X₁

Z₁ Doğru Bileşen
Z₂ Ters Bileşen
Z_o Sıfır Bileşen

$$X_{tr1} = X_{tr2} = X_{tr0} = \frac{U_k}{N_n} (\text{Yıldız-Yıldız})$$

$$X_{tr1} = X_{tr2} = X_{tr0} = \frac{12,41}{50} = 0,248 \text{ pü}$$

$$R_{tr0} = R_{tr} = 0$$


$$X_1 = \frac{100}{N_k"} = \frac{100}{2000} = 0,05 \text{ pü}$$

$$X_0 = 2 \times 0,05 = 0,10 \text{ pü}$$

$$R_a = 0,1 \times 0,05 = 0,005 \text{ pü}$$

$$R_a = 0,005 \text{ pu (Sıfır Bileşen)}$$

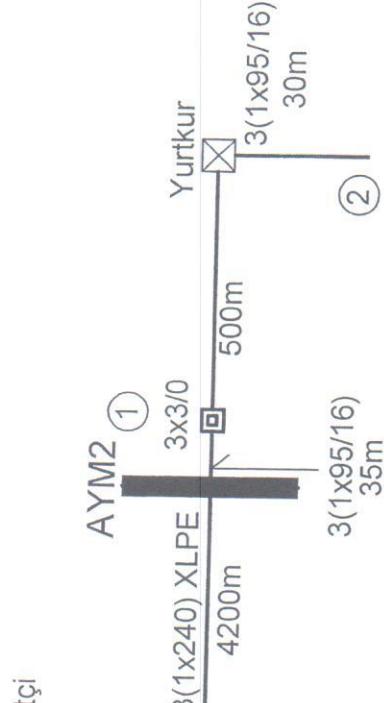AÜHENİZGÜL EÜROSC
AH GÜDÜZ
OBJE TAAMİLET İŞLETİMLİ
Ağrılar Sok No: 3/2 Konaktepe/ANK
Tel: 418 0371 Fax: 425 96 38



31,5kV Nötr Direnci

R = 30 ohm

Un=31,5kV

$$I_{k_1} = \frac{31500}{1,73 \times 30} = \frac{31500}{51,9} = 607A \text{ ile sınırlanır.}$$

$$R_N = \frac{31500}{1,73 \times 30} = \frac{30 \times 100}{(31,5)^2} = 3,02 \text{ pü}$$

$$3R_{N_0} = 3 \times 3,02 = 9,06 \text{ pü (Faz-Toprak Arızasında)}$$

Faz-Toprak Arızasında

Arızalı Fazdan Geçecek Akım $I_{k_1} = \frac{3U}{Z_1 + Z_2 + Z_0}$

$$R_t = \frac{0,0047xf}{1,6} \quad (\text{Faz-Toprak Arızasında Toprak Dönüş Omik Direnci})$$

$$R_t = 0,15 \text{ ohm/km} \quad R_o = R + R_t$$

$$\text{Havai Hattın Omik Direnci} \quad R_o = R + 0,15 \text{ ohm/km}$$

3x477 için

$$Rh_{11} = \frac{0,134 \times 100 \times 27}{(31,5)^2} = \frac{36,2}{992} = 0,036 \text{ pü}$$

$$Rh_{10} = 0,134 + 0,15 = 0,284$$

$$Rh_{10} = \frac{0,284 \times 2,7 \times 100}{(31,5)^2} = \frac{76,88}{992} = 0,077 \text{ pü}$$

$$Xh_{11} = \frac{0,343 \times 2,7 \times 100}{(31,5)^2} = \frac{92,61}{992} = 0,093 \text{ pü}$$

$$Xh_{10} = 3 \times 0,093 = 0,279 \text{ pü}$$

3x3/0 için

$$Rh_{21} = \frac{0,43 \times 0,5 \times 100}{31,5^2} = 0,021 \text{ pü}$$

$$Rh_{20} = 0,43 + 0,15 = 0,058$$

$$Rh_{20} = \frac{0,58 \times 0,5 \times 100}{31,5^2} = 0,029 \text{ pü}$$

$$Xh_{21} = \frac{0,44 \times 0,5 \times 100}{31,5^2} = 0,022 \text{ pü}$$

$$Xh_{10} = 3 \times 0,022 = 0,066 \text{ pü}$$

MÜHENDİSLİK BÜROSU
ALGÜN DÜZ
PROJE TAAHÜT İMZA VARYANT
Jigunlar Sok. No: 36/2 Kocatepe/ANK
Tel: 418 0371 Fax: 425 96 38

3(1x240) / 850m

$$l_1 = 850\text{m}$$

$$Rk_{11} = \frac{0,075 \times 0,85 \times 100}{31,5^2} = 0,0064 \text{ pü}$$

$$Rk_{10} = 8 \times 0,0064 = 0,051 \text{ pü}$$

$$Rk_0 / Rk_1 = 8 \quad (\text{Çizelge 1.4})$$

$$Xk_{11} = \frac{0,188 \times 0,85 \times 100}{31,5^2} = 0,016 \text{ pü}$$

$$Xk_0 / Xk_1 = 4 \quad (\text{Çizelge 1.4})$$

$$Xk_{10} = 4 \times 0,016 = 0,064 \text{ pü}$$

3(1x150) / 2200m

$$Rk_{21} = \frac{0,124 \times 2,2 \times 100}{31,5^2} = 0,0275 \text{ pü}$$

$$Rk_{20} = 8 \times 0,0275 = 0,22 \text{ pü}$$

$$Xk_{21} = \frac{0,201 \times 2,2 \times 100}{31,5^2} = 0,044 \text{ pü}$$

$$Xk_{20} = 4 \times 0,044 = 0,176 \text{ pü}$$

3(1x240) / 3100m

$$Rk_{31} = \frac{0,075 \times 3,1 \times 100}{31,5^2} = 0,023 \text{ pü}$$

$$Rk_{30} = 8 \times 0,023 = 0,184 \text{ pü}$$

$$Xk_{31} = \frac{0,188 \times 3,1 \times 100}{31,5^2} = 0,0587 \text{ pü}$$

$$Xk_{30} = 4 \times 0,0587 = 0,235 \text{ pü}$$


 MÜHENDİSLİK BÜROLU
 İLHAN İNŞAAT LTD. ŞTİ.
 İÖF TAALIM USTASI ARTEK
 Aliağa Mah. 35/2 Kocaeli/İzmit
 Tel: 418 03 71 Fax: 425 05 34

3(1x240) / 4200m için

$$Rk_{41} = \frac{0,075 \times 4,2 \times 100}{31,5^2} = 0,0317 \text{ pü}$$

$$Rk_{40} = 8 \times 0,0317 = 0,25 \text{ pü}$$

$$Xk_{41} = \frac{0,201 \times 4,2 \times 100}{31,5^2} = 0,085 \text{ pü}$$

$$Xk_{10} = 4 \times 0,085 = 0,34 \text{ pü}$$

3(1x95 / 16mm²) / 35m

$$Rk_{51} = \frac{0,193 \times 0,035 \times 100}{31,5^2} = 0,00068 \text{ pü}$$

$$Rk_{50} = 8 \times 0,00068 = 0,0054 \text{ pü}$$


$$Xk_{51} = \frac{0,213 \times 0,035 \times 100}{31,5^2} = 0,00075 \text{ pü}$$

$$Xk_{20} = 4 \times 0,00075 = 0,003 \text{ pü}$$

Faz - Toprak Arıza Akımı

Arıza noktasından sisteme bakıldığından doğru, ters ve sıfır bileşen empedanslarının tamamı devreye girecektir.

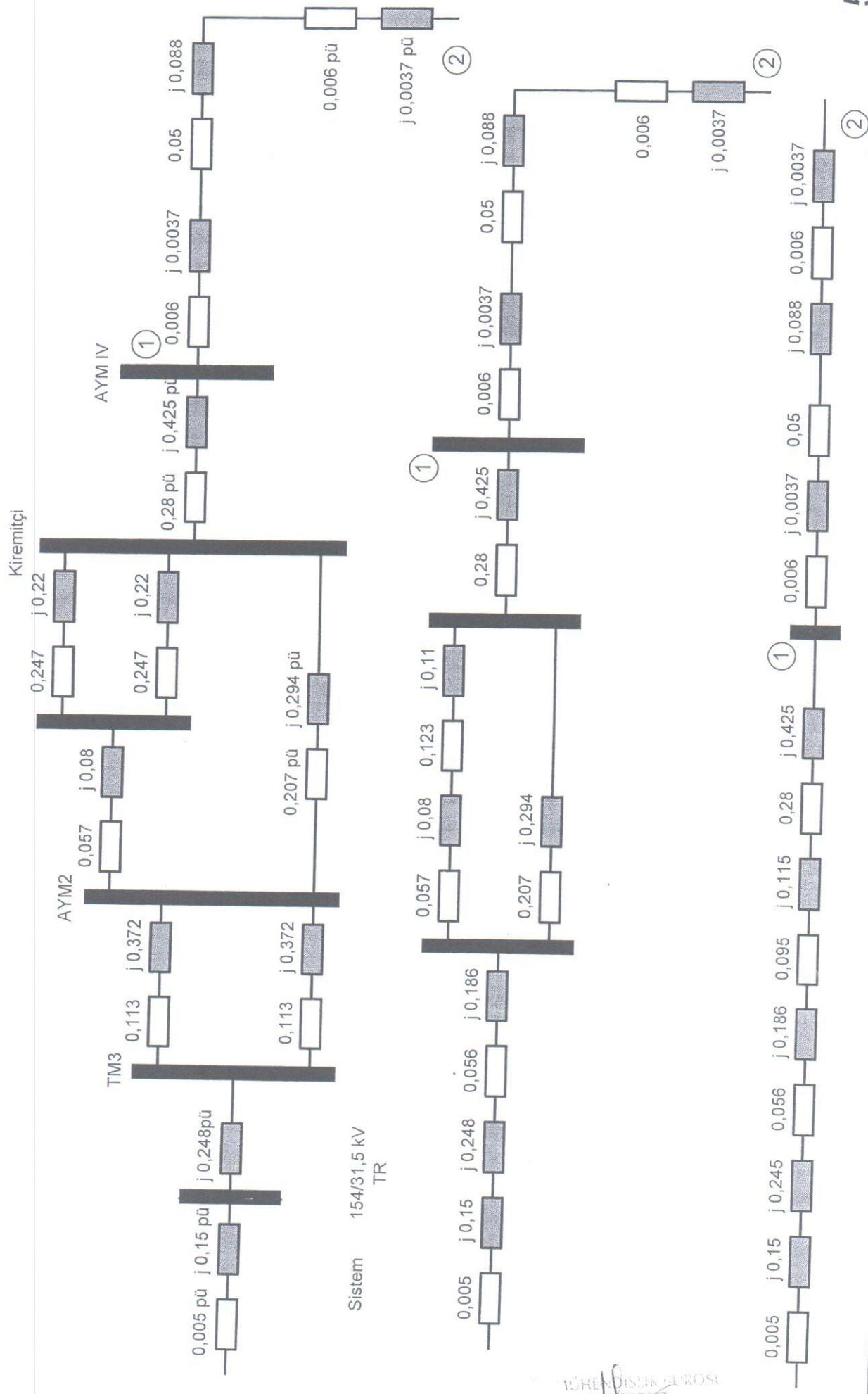SİHA GENEL İŞLETME
SAFİYEH İŞLETME BÜROOSU
Ali GÖKTÜZ
ÖZEL TAŞHİHET MÜKAVİLE İŞİ
Gümüş Sökme 12/2 Çekmeköy-ANK
tel: 418 03 71 Fax: 426 36 36



ÖSTERREICHISCHE STADTBANK
AN DER
WIENER BÖRSE
AUSTRIA
Bank Austria Capital Group
Bank Austria Capital Group
Tel. 41865 711-0 426 90 10

① Noktasındaki Arıza Akımı

$$R = 0,005 + 0,056 + 0,095 + 0,28 = 0,436 \text{ pü}$$

$$X = 0,15 + 0,245 + 0,186 + 0,115 + 0,425 = 1,123 \text{ pü}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{0,436^2 + 1,123^2} = 1,20 \text{ pü}$$

$$Ik'' = \frac{1}{1,2} = 0,83 \text{ pü} \quad 31,5 \text{ kV baz Akımı } 1835A$$

$$I_{baz} = \frac{100000}{1,73 \times 31,5} = \frac{100000}{54,495} = 1835A$$

$$Ik'' = \frac{1}{1,2} \times 1835 = 1523 \text{ A bulunur}$$

Kablo Kesiti Kontrolü

$$It = Ik'' \sqrt{\frac{(m+n)t}{1}} = 1523 \sqrt{\frac{(0,15+1)1}{1}} = 1633 \text{ A}$$

$$r = \frac{R}{X} = \frac{0,436}{1,123} = 0,39$$

$$m = 0,15 \quad \text{Eğriden}$$

$$n = \frac{Ik''}{Ik} = 1$$

$$t = 1 \text{ sn}$$

$$I_s = r \sqrt{2} \cdot I_k''$$

$$I_s = 1,3 \times 1,42 \times 1523 = 2811 \text{ A}$$

Kısa devre darbe akımı

$$I_s = 2,811 \text{ kA}$$

Seçilen OG Şalt Malzemesi 16 kA dayanıklı olup yeterlidir.