

Merih ŞANLI
Elektrik Mühendisi

TRANSFORMATÖR TESTLERİ - 3

b) 75 °C referans sıcaklığına
İçre

Sarıgi DC-dirençlerinde
meydana gelen DC kayıplar
(P_{dc}) :

$$P_{dc} = 1,5 \cdot (I_h^2 \cdot R + I_n^2 \cdot r) : \text{ölçme sıcaklığındaki toplam DC kayıplar}$$

Bu formülde R direnci YG tarafında fazlar arasından
ölçülen eşdeğer dirençlerin aritmetik ortalaması ve
 r direnci de AG tarafında fazlar arasından ölçülen
esdeğer dirençlerin aritmetik ortalamasıdır. I_h ve I_n
sırasıyla YG ve AG tarafın anma akimleridir.

Sarıglardaki AC kayıplar (P_{ac}) :

$$P_{ac} = P_k - P_{dc} : \text{ölçme sıcaklığındaki toplam AC
kayıplar}$$

75 °C sıcaklığındaki toplam yük kaybı :

$$P_{os} = [P_{dc} \cdot (235 + 75) / (235 + t)] + [P_{ac} \cdot (235 + t) / (235 + 75)]$$

Formülünden hesaplanır.

! NOT : Formüldeki 235 sayısı, standartlarda
bakır iletkenler için verilen sabittir.

Kısa devre empedans gerilimi :

$$U_{km} (\%) = 100 \cdot U_k / U_h$$

$$U_{rm} (\%) = 100 \cdot P_k / S_N \quad (\text{Ohmik bileşen})$$

$$U_{en} (\%) = ? U_{os}^2 - U_{rm}^2 \quad (\text{Endüktif bileşen})$$

$$U_a (\%) = 100 \cdot P_{os} / S_N \quad (75 \text{ °C sıcaklığındaki ohmik
bileşen})$$

$$U_t (\%) = ? U_a^2 \cdot U_{km}^2 \quad (75 \text{ °C sıcaklığındaki kısa
devre empedans gerilimi})$$

Bu deneyin prinsip bağlantı şeması verilmemiştir.
Deney dövresi bir önceki test olan boşta çalma
şeması gibidir. Tek fark test edilen transformatörün
AG uçlarının kısa devre edilmesi ve beslemenin YG
tarafından yapılmasıdır.

A) TİP DENEYLERİ

1. SICAKLIK ARTISI DENEYİ

Bu deneyin amacı transformatörün yağ ve sarıgi
sıcaklıklarının standart ve teknik projelerde
belirtilen değerlere uyup uymadığının kontrol
edilmesidir.

Transformatör yük kayiplarında anlatılan suni
yükleme yöntemiyle yüklenir. Yalnız bu deneyde YG
sarıglarından geçirilecek sürekli yükleme akımı (I_d) :

$$I_d = ? (P_0 + P_e) / P_k$$

Formülünden hesaplanarak uygulanır. Burada P_0
trafonun boşta kaybı, P_e ise 75 °C sıcaklığındaki yük
kayıbıdır.

Deneyin yapılacağı ortam kapalı bir ortam olmalı ve
trafonun sıcaklığını etkileyebilecek hava akımı, güneş,
rüzgar gibi etkenlerden yarlılmış olmalıdır.

Deneye başlanmadan önce YG ve AG tarafından
sarıgi DC dirençleri ve trafoğın üst yağı sıcaklığı
ölçülüp kaydedilir. Daha sonra trafo I_d akımı ile
yüklenir. Bu akımın yüklenikten sonra her bir
saatlik periyotlarda sırasıyla üst yağı sıcaklığı,
radyatör üst bağlantısından, radyatör alt bağlantısından
ölçülen sıcaklıklar ile trafo çevresinde (trafoya olan
yatay uzaklıklar en az 2m olmalıdır.) üç farklı noktaya
yerleştirilen termometre sensörlerinden ölçülen
ortam sıcaklıklarını okunup kaydedilir.

Deney bu şekilde üst yağı sıcaklığı ile ortam
sıcaklıklarını aritmetik ortalaması arasındaki fark bir
saatlik dilimde 1 °C veya daha az bir değere ulaşana
kadar devam eder. Daha sonra besleme akımı anma
akımına düşürülerek iki-üç saat daha sıcaklığın artış
göstermediğinden emin olunucaya kadar yine her
saat diliminde sıcaklıklar ölçülüp kaydedilerek devam
edilir. Sıcaklığın artmadığından emin olunurca trafo
devreden çıkıştıp sıratla AG ve YG sarıglarından
en az 3'er dakikalık sürelerle dirençlerin zamanla
değişimi 20 saniye aralıklarla ölçülp kaydedilir.

Daha sonra bu değerler yardımcı ile AG ve YG
sarıgları için ayrı ayrı direnç-zaman grafikleri çizilip
grafik extrapolasyon yöntemi ile devreyi açma
anındaki sarıgi dirençleri bulunarak aşağıdaki
formüller kullanmak suretiyle dirençlerden açma
anındaki sarıgi sıcaklıklarını hesaplanır:

$$t_2 (\text{°C}) = (R_2 / R_1) \cdot (235 + t_1) - 235$$

Bu formülde t_2 deney sonundaki maksimum sarıgi
sıcaklığını, t_1 ise deney başında ölçülen üst yağı
sıcaklığını ifade eder.

Sonuç olarak sarıgi sıcaklık artışıları :

$$\Delta\Theta (\text{°K}) = t_2 - t_1$$

Formülünden AG ve YG sarıgları için ayrı ayrı
hesaplanır. Bu formüldeki t_1 deney sonunda ölçülen
ortam sıcaklıklarının aritmetik ortalamasıdır:

Yağ sıcaklığındaki artışı ta aşağıdaki formülle
hesaplanır:

$$\Delta\Theta_{os} (\text{°K}) = t_2 - t_1$$




Formüldeki t_1 , trafo devamlı yükleme akımında beslenirken en son ölçülen maksimum üst yağışlılığıdır.

2. DARBE GERİLİMİ DENEYİ

İşletmede yüksek gerilim sistemine bağlı trafolar zaman zaman atmosferik boşalmaların etkisiyle kalabilmektedir. Biliindiği üzere havai hatlı enerji iletim sistemi yıldırım düşüğünde hat üzerinde çok yüksek genlikli yürüyen dalgalar meydana gelmektedir. Bu dalgaların genliği darbe akımına ve darbenin oluşturduğu yerdeki darbe empedansına bağlıdır. Mertebe olarak ta trafoının anma geriliminin birkaç katı değerde olabilmektedir. Transformatörlerin izolasyon yönünden bu darbe gerilimlerine dayanıklılıklarının test edilmesi gerekmektedir. İşte bu deneyin amacı transformatörlerin zaman zaman yıldırım darbe gerilimine maruz kalmaları halinde bu aşırı gerilimlere karşı dayanıklılıklarının test edilmesidir.

Trafo test laboratuvarlarında bu deneyin gerçekleştirilemesi için Darbe Jeneratörleri kullanılır. Bu jeneratörler prensip olarak Şarj ünitesi, YG kapasitör grupları, cephe ve sirt dirençleri, deşarj kükeleri ile bazı yardımcı direnç ve topraklama sisteminden oluşurlar. Literatürde bu devre elementlerinin oluşturduğu devreye Marx in Çok Katlı Bağlantı denir. Jeneratörün darbe gerilimi üretmesi için önce kapasitör grupları paralel bağlandı şarj edilir. Daha sonra atlaşa kükeleri tetiklenerek kapasitörlerin seri olarak cephe ve sirt dirençleri üzerinden boşalmaları sağlanır. Bu Jeneratörlerin ürettiği darbe gerilimleri (+) ya da (-) polaritede olabilir. Genellikle transformator testlerinde (-) polarite kullanılmakla beraber nadiren bazi teknik şartnameerde bu deneyin (+) polaritede yapılması da istenebilmektedir.

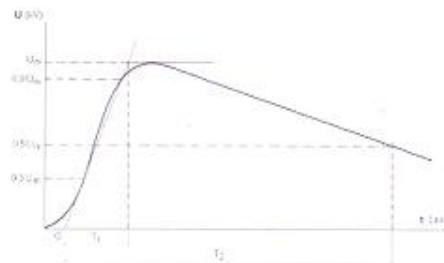Yıldırım darbe gerilimi grafiksel olarak aşağıdaki şekilde gösterilmiş ve tanımlanmıştır:



YILDIRIM DARBE GERILİMİ

Yıldırım darbe gerilimi eğrisi şekilde görüldüğü gibidir. Burada U_d , darbe geriliminin genliğini ifade eder. Bu aynı zamanda deneye trafo fazlarına uygulanacak gerilim değeridir. Yukarıdaki eğrde T_1 ve T_2 sürelerinin bulunması için şeviden de görüleceği

gibi önce U_d geriliminin 0,3 ve 0,9 katı hesaplanıp bu noktalardan yatay eksene paraleller çizilerek eğri ephesini kesen noktalar bulunur. Bu noktaları birleştiren doğru çizilerek, yatay ekseni ve dalgaın tepe noktasından yatay eksene çizilen paraleli kestirilir. Yatay eksen üzerinde bulunan nokta darbe geriliminin **Anma başlangıç noktası** olarak isimlendirilir. Tepe noktasından çizilen paralelle bu doğrunun kesim noktasından aşağıya bir dikme indirilir. Bu dikmenin yatay ekseni kestiği nokta T_1 noktasıdır. Sonra U_d geriliminin 0,5 katı hesaplanıp buradan yatay eksene eğrinin sırtına kadar uzanan bir paralel çizilir ve eğri sırtıyla kesişme noktası bulunur. Bu noktanın yatay eksene inilen dikmenin ekseni kestiği nokta T_2 noktasıdır. Buna göre bir yıldırım darbe geriliminin aşağıdaki üç büyülükle tanımlandığını ifade edebiliriz. Bunlar:

U_d : Darbe gerilimi genliğidir ve değeri standart ve şartnamelerde verilir. ($\text{Tolerans} \pm 3\%$)

T_1 : Anma cephe süresidir ve değeri $1,2 \text{ ms} \pm 30\%$

T_2 : Anma sırt yarıdeğer süresidir ve değeri $50 \text{ ms} \pm 20\%$

Deney yapılırken önce jeneratör ayarları: Deney geriliminin 50% si kadar düşük bir gerilim test edilen trafo sargasının fazlarından birine uygulanır. Bu esnada sarginin diğer fazları mutlaka topraklanmış olmalıdır. Osiloskop ve PC yardımı ile dalga şekli değerlendirilip uygun değerlendirme olup olmadığı kontrol edilir. Uygunsa deneye başlanır. Değilse jeneratör ayarları değiştirilerek yeniden kalibre edilir.

Standartlardaki prosedür takip edilerek deney tamamlanır. Bazi hallerde bu deneye Kesik dalga yıldırım darbesi uygulanması da istenebilir. Böyle bir talep olması halinde de darbe jeneratörune ilaveten kesik dalga cihazda kullanılır.

Kesik dalga darbe gerilimi grafiksel olarak aşağıdaki şekilde gösterilmiş ve tanımlanmıştır.

